



Reg. No. :

Name :

FY-853

IMPROVEMENT / SUPPLEMENTARY EXAMINATION, OCTOBER 2022

Part – III

Time : 2 Hours

ELECTRONIC SYSTEMS

Cool-off time : 15 Minutes

Maximum : 60 Scores

General Instructions to Candidates :

- There is a ‘Cool-off time’ of 15 minutes in addition to the writing time.
- Use the ‘Cool-off time’ to get familiar with questions and to plan your answers.
- Read questions carefully before answering.
- Read the instructions carefully.
- Calculations, figures and graphs should be shown in the answer sheet itself.
- Malayalam version of the questions is also provided.
- Give equations wherever necessary.
- Electronic devices except non-programmable calculators are not allowed in the Examination Hall.

വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ :

- നിർദ്ദിഷ്ട സമയത്തിന് പുറമെ 15 മിനിറ്റ് ‘കൂർഷ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ്’ ഉണ്ടായിരിക്കും.
- ‘കൂർഷ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ്’ ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാനും ഉത്തരങ്ങൾ ആസൃതണം ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുക.
- ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കണം.
- നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുഴുവനും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കണം.
- കമ്പക്ട് കൂട്ടലുകൾ, ചിത്രങ്ങൾ, ഗ്രാഫുകൾ, എന്നിവ ഉത്തരപേപ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
- ചോദ്യങ്ങൾ മലയാളത്തിലും നല്ലിയിട്ടുണ്ട്.
- ആവശ്യമുള്ള സഹാത്ത് സമവാക്യങ്ങൾ കൊടുക്കണം.
- പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്യാനാകാത്ത കാൽക്കുലേറ്ററുകൾ ഒഴികെയ്യുള്ള ഒരു ബഹിക്കണ്ടാണിക് ഉപകരണവും പരീക്ഷാഹരാളിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടില്ല.



Answer any 6 questions from 1 to 9. Each carries 1 score.

(6 × 1 = 6)

1. Semiconductor in its pure form is called _____.
(doping, p-type, intrinsic, extrinsic)
2. IC 7805 provides _____ voltage. (8, 7, 5, 0)
3. A transistor acts as a closed switch in _____ region.
(active, saturation, cut off inverted)
4. FET is a _____ controlled device.
(current, power, voltage, none of these)
5. The efficiency of a class C amplifier is _____.
(25%, 50%, 90%, 78.5%)
6. An astable multivibrator has _____ stable states.
(zero, one, two, none of these)
7. _____ gate is used for logical multiplication.
(OR, AND, NOR, NAND)
8. A galvanometer can be used as _____ by connecting a low value resistor in parallel.
(ammeter, voltmeter, wattmeter, ohmmeter)
9. In digital modulation when we change the frequency in response to the information, that modulation is called _____.
(TDM, ASK, FSK, FDM)

1 മുതൽ 9 വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ എത്തെങ്കിലും 6 എണ്ണത്തിന് ഉത്തരമെഴുതുക.

1 സ്റ്റോർ വിതം.


(6 × 1 = 6)

1. ശുഖമായ രൂപത്തിലുള്ള സെമിക്കണക്കിനെ _____ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.
(doping, p-type, intrinsic, extrinsic)
2. IC 7805 _____ voltage തരുന്നു.
(8, 7, 5, 0)
3. ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ _____ നീജിയണിലാണ് ഒരു closed switch ആയി
പ്രവർത്തിക്കുന്നത്
(active, saturation, cut off inverted)
4. FET ഒരു _____ നിയന്ത്രിത device ആണ്.
(current, power, voltage, none of these)
5. ഒരു class C അംപ്ലിഫയറിന്റെ എഫിഷ്യൻസി _____ ആണ്.
(25%, 50%, 90%, 78.5%)
6. ഒരു astable multivibrator ന് _____ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റോർക്കളാണ് ഉള്ളത്.
(zero, one, two, none of these)
7. ലോജിക്കൽ മൾട്ടിപ്പിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗൈറ്റ് _____ ആണ്.
(OR, AND, NOR, NAND)
8. ഒരു കുറഞ്ഞ വിലയുള്ള റിസിസ്റ്റർ പാരലൽ ആയി കണക്ക് ചെയ്യാൽ ഒരു ഗാൽവമോ
മീറ്ററിനെ _____ ആയി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
(ammeter, voltmeter, wattmeter, ohmmeter)
9. ഡിജിറ്റൽ മൊഡ്യൂലേഷൻ ഇൻഹോർമേഷൻ അനുസരിച്ച് ഫീക്യൻസിയെ
വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയാൽ ആ മൊഡ്യൂലേഷൻ _____ എന്നു പറയുന്നു.
(TDM, ASK, FSK, FDM)


Answer any 8 questions from 10 to 20. Each carries 2 scores.

(8 × 2 = 16)

10. Find the value of I .

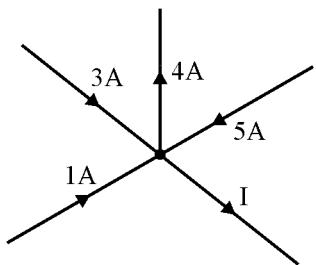

11. Find the equivalent resistance.

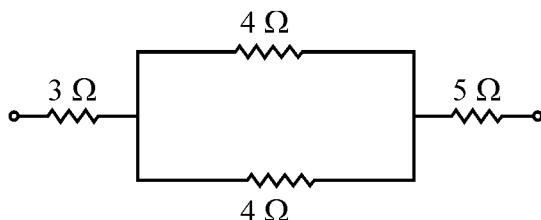

12. Write about forbidden energy gap.

13. Draw the forward characteristics of a PN junction diode.

14. Draw the symbol and write one application of a zener diode.


15. What is the need of filters in rectifiers.

16. Draw the block diagram of a power supply.

17. Draw the structure and mark the terminals of NPN transistor.

18. Which is the best biasing circuit ? Draw its circuit.

19. Identify the symbols.

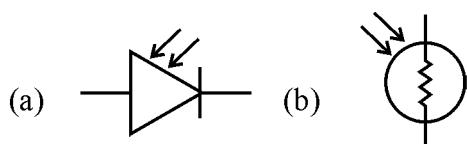


20. Write any two uses of CRO.

10 മുതൽ 20 വരെയേം ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും 8 എണ്ണത്തിന് ഉത്തരമെഴുതുക.


2 സ്നോർ വിതാം.

(8 × 2 = 16)

10. I യുടെ വില കണ്ടുപിടിക്കുക.

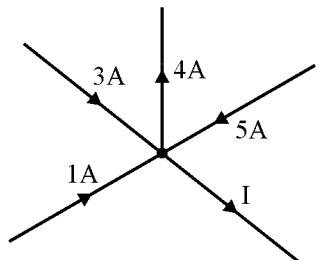

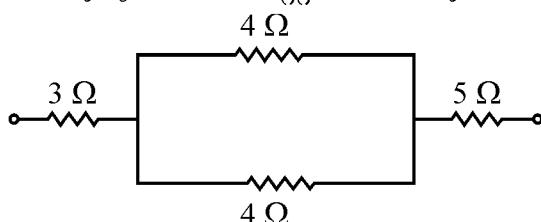11. തത്ത്വല്യമായ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക.



12. ഹോൾവിഡൻ എന്റെ ശ്രദ്ധിതന കുറിച്ചുതുക.

13. ഒരു PN junction ഡയോഡിന്റെ ഹോൾവോഡ് ക്യാരക്റ്ററിസ്റ്റിക്സ് വരക്കുക.

14. ഒരു സൈനർ ഡയോഡിന്റെ സിനവൽ വരച്ച്, ഒരു അപ്ലികേഷൻ എഴുതുക.


15. റെകറ്റിഫയറുകളിൽ പ്രിൽട്ടറുകളുടെ ആവശ്യകതയെന്നാണ്.

16. ഒരു പവർ സബ്സ്റ്റിറേറ്റേം സ്പോക്സ് ഡയഗ്രാഫ് വരക്കുക.

17. ഒരു NPN ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ സ്ഥൂക്ചർ വരച്ച് ടെർമിനലുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക.

18. ഓറ്റവും നല്ല ബയനിശ്ചാരിക്കുമ്പ്, എത്രാണ്? അതിന്റെ സർക്കുലേഷൻ വരക്കുക.

19. സിനവലുകളെ തിരിച്ചിരിയ്ക്കുക.

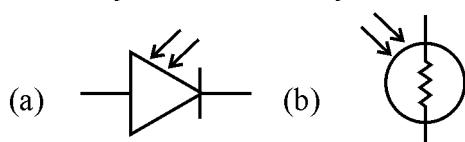


20. CRO യുടെ റണ്ട് ഉപയോഗങ്ങൾ എഴുതുക.

Answer any 6 questions from 21 to 29. Each carries 3 scores.

($6 \times 3 = 18$)

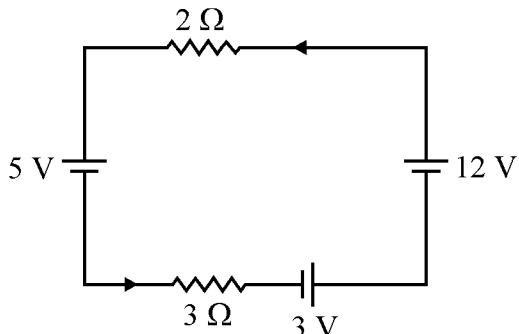21. (a) State KVL. (1)
(b) Using KVL, find the value of I. (2)



22. Determine the resistance values represented by the following colour codes :
(a) Red Red orange silver
(b) Orange orange orange gold
(c) Brown black black gold
23. Compare zener breakdown and avalanche breakdown.
24. Draw the circuit and explain the working of a centre tap rectifier.
25. (a) Define α in transistor amplifiers. (1)
(b) Write the relationship between α and β . (2)
26. What is the need for biasing a transistor amplifier.
27. Draw the circuit diagram and output waveform of an astable multivibrator using BJT.
28. Implement basic gates using any one universal gate.
29. Draw the block diagram of a function generator.


21 മുതൽ 29 വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ എത്തെങ്കിലും 6 എണ്ണത്തിന് ഉത്തരമെഴുതുക.

3 സ്നേഹിതാർ വിതം.

(6 × 3 = 18)

21. (a) KVL നിർവ്വചിക്കുക. (1)

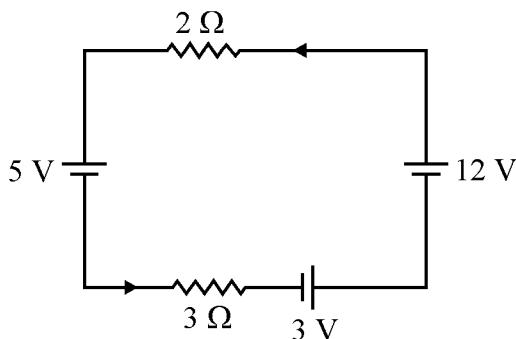- (b) KVL ഉപയോഗിച്ച് I യുടെ വില കണക്കീക്കുക. (2)



22. താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന കളർ കോഡുകളുടെ റസിറ്റുസിഗ്നൽ വിലകൾ കണക്കീക്കുക.

(a) Red Red Orange silver

(b) Orange orange orange gold

(c) Brown black black gold

23. സെനൻ ബ്രേക്കർഡിജിറ്റൽ അവലാബേപ്പെ ബ്രേക്കർഡിജിറ്റൽ താരതമ്യപ്പെടുത്തുക.

24. ഒരു സെന്റർ ടാപ്പ് റൈറ്റർ പ്രയറിന്റെ സർക്കൂട്ട് വരച്ച് പ്രവർത്തനം വിശദിക്കുക.

25. (a) ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയറിലെ α നിർവ്വചിക്കുക. (1)

- (b) α യും β യും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എഴുതുക. (2)

26. ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ബയസിംഗിന്റെ ആവശ്യകതയെന്താണ് ?

27. BJT ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു അണ്ടൂബിൾ മൾട്ടിവൈബ്രേററിന്റെ സർക്കൂട്ട് ധയഗ്രവും ഒട്ടപ്പുക്ക് വേവ്ഹോമും വരക്കുക.

28. എത്തെങ്കിലും ഒരു universal ഗ്രേഡുപയോഗിച്ച് സൈസിക്ക് ഗ്രേഡുകൾ നിർമ്മിക്കുക.


29. ഒരു function generator ന്റെ സ്നേഹിതാർ ധയഗ്രം വരക്കുക.

Answer any 5 questions from 30 to 37. Each carries 4 scores.

($5 \times 4 = 20$)

30. (a) Write any two applications of Electronics in Medical field. **(2)**

(b)

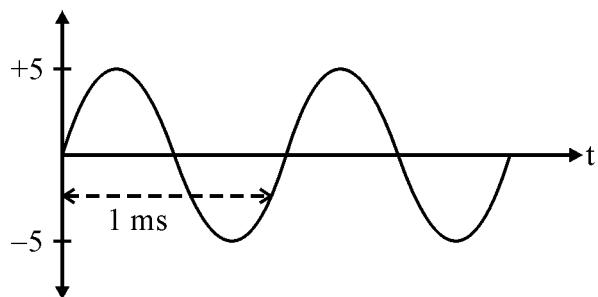

Find the frequency and average value of the above ac signal. **(2)**

31. (a) _____ is the principle of a transformer. **(1)**

- (b) A transformer has primary coil with 1200 turns and secondary coil with 1000 turns. If the current in the primary coil is 4 amperes, then what is the current in the secondary ? **(3)**

32. (a) Draw the energy band diagram of a semiconductor. **(1)**

- (b) Compare P type and N type semiconductors. **(3)**

33. (a) Draw the circuit diagram of a transistor as a switch. **(2)**

- (b) Draw the output characteristics of a CE transistor configuration. **(2)**

34. (a) Draw the circuit diagram of an RC coupled amplifier. **(3)**

- (b) Write which type of biasing is used in the above circuit. **(1)**

35. (a) State De-morgan's theorems. **(2)**

- (b) Draw the circuit of a half adder. **(2)**


30 മുതൽ 37 വരെയേം ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും 5 എണ്ണത്തിന് ഉത്തരമെഴുതുക.

4 സ്റ്റോർ വിതാം.

(5 × 4 = 20)

30. (a) ബൈദ്യുതി മേഖലയിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ 2 പ്രധാഗ്രങ്ങൾ എഴുതുക. (2)

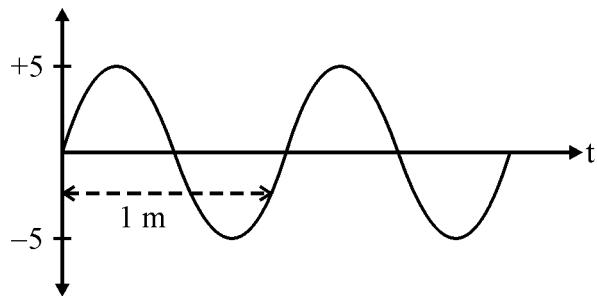- (b) മുകളിൽ തന്നിട്ടുള്ള ac സിഗ്നലിൽ Frequency യും average value യും കണക്കാവിക്കുക. (2)



31. (a) ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർമറിന്റെ തത്ത്വം _____ ആണ്. (1)

- (b) ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർമറിന്റെ പ്രൈമറികോയിലിൽ 1200 ചുറ്റുകളും സൈക്ലറി കോയിലിൽ 1000 ചുറ്റുകളുമാണ് ഉള്ളത്. പ്രൈമറി കോയിലിലെ കറണ്ട് 4A ആശങ്കകിൽ സൈക്ലറിയിലെ കറണ്ട് എത്രയാണ്. (3)

32. (a) ഒരു സൈമിക്കണ്ടക്ടറുടെ എന്റർജി ബാൻഡ് ഡയഗ്രാഫ് വരക്കുക. (1)

- (b) P ടെപ്പും N ടെപ്പും സൈമിക്കണ്ടക്ടറുകളെ താരതമ്യപെടുത്തുക. (3)

33. (a) ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ സ്വിച്ച് ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർക്കൂട്ട് വരക്കുക. (2)

- (b) ഒരു CE ട്രാൻസിസ്റ്റർ കോൺപ്രിഗ്രേഷൻ ഓട്ടപ്പട്ട് ക്യാരക്ട്രിസ്റ്റിക്സ് വരക്കുക. (2)

34. (a) RC coupled അംപ്പിഫയറിന്റെ സർക്കൂട്ട് വരക്കുക. (3)

- (b) മുകളിലുള്ള സർക്കൂട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന biasing എതാണെന്ന് എഴുതുക. (1)

35. (a) De-morgan's theorems പ്രസ്താവിക്കുക. (2)

- (b) Half adder സർക്കൂട്ട് വരക്കുക. (2)

36. (a) A K map of 3 variable contains _____ no. of cells. (1)

(b) Using K map, simplify the function

$$F = \sum m (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15) \quad (3)$$

37. (a) Define amplitude modulation. Draw the AM modulated waveform. (2)

(b) What is the need for modulation ? (2)

36. (a) ഒരു 3 variable K map-ൽ-ലെ സെല്ലുകളുടെ എണ്ണം _____ ആണ്. (1)

(b) K map ഉപയോഗിച്ച് ലാലുകൾക്കുക.

$$F = \sum m (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15) \quad (3)$$

37. (a) അംഗീറ്റുഡ് മോഡുലേഷൻ നിർവ്വചിക്കുക. AM മോഡുലേറ്റുഡ് വേവ്ഹോം പരക്കുക. (2)

(b) മോഡുലേഷൻ രീതി അവസ്ഥക്കാരെന്താണ്? (2)
