



Reg. No. :

FY-831

Name :

IMPROVEMENT / SUPPLEMENTARY EXAMINATION, OCTOBER 2022

Part – III

Time : 2 Hours

ELECTRONICS

Cool-off time : 15 Minutes

Maximum : 60 Scores

General Instructions to Candidates :

- There is a ‘Cool-off time’ of 15 minutes in addition to the writing time.
- Use the ‘Cool-off time’ to get familiar with questions and to plan your answers.
- Read questions carefully before answering.
- Read the instructions carefully.
- Calculations, figures and graphs should be shown in the answer sheet itself.
- Malayalam version of the questions is also provided.
- Give equations wherever necessary.
- Electronic devices except non-programmable calculators are not allowed in the Examination Hall.

വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ :

- നിർദ്ദിഷ്ട സമയത്തിന് പുറത്ത് 15 മിനിറ്റ് ‘കൂൾ ഓഫ് ടെക്’ ഉണ്ടായിരിക്കും.
- ‘കൂൾ ഓഫ് ടെക്’ ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാനും ഉത്തരങ്ങൾ ആസൃതണം ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുക.
- ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കണം.
- നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുഴുവനും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കണം.
- കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ, ചിത്രങ്ങൾ, ശാഹുകൾ, എന്നിവ ഉത്തരപേപ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
- ചോദ്യങ്ങൾ മലയാളത്തിലും ന്തീയിട്ടുണ്ട്.
- ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് സമവാക്യങ്ങൾ കൊടുക്കണം.
- ഫോറോമുകൾ ചെയ്യാനാകാത്ത കാൽക്കുലറ്ററുകൾ ഒഴികെക്കുള്ള ഒരു ഹലക്ഷ്യം ഉപകരണവും പരിക്ഷാഹാളിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടില്ല.







Answer all questions from 1 to 10. Each carries 1 score.

$$(10 \times 1 = 10)$$

1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം എഴുതുക. 1 സ്നേഹർ വിത്ത്.

$$(10 \times 1 = 10)$$

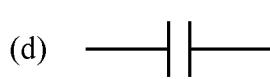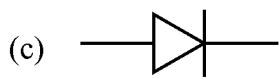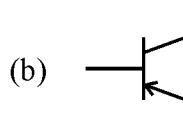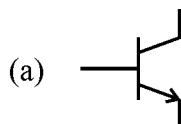

Answer any 6 questions from 11 to 19. Each carries 2 scores.

$$(6 \times 2 = 12)$$

11. A resistor has a colour band sequence red, red, red and gold. Calculate the resistance value of this resistor.
 12. Semiconductor acts as insulator at absolute zero temperature. Explain.
 13. Zener diodes are used to operate in reverse biased condition.
 - (a) Draw the symbol of a zener diode.
 - (b) Write any application of zener diode.
 14. Draw the circuit diagram of CE configuration.
 15. Draw the structure of SCR.

8. ഒരു സിലിക്കൺ PN ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡിന്റെ കട്ട് ഭാഗം വോൾട്ടേജ് _____ ആണ്.

- | | |
|-----------|-----------|
| (a) 0.7 V | (b) 0.3 V |
| (c) 1 V | (d) 0.1 V |

9. ഒരു RC ഓസിലേറ്ററിന് _____ RC സെക്ഷനുകൾ ഉണ്ട്.

- | | |
|-------|-------|
| (a) 1 | (b) 2 |
| (c) 3 | (d) 4 |

10. ബൈപാസ് നവീകരിച്ച സിസ്റ്റമിന്റെ ബോർഡ് _____ ആണ്.

- | | |
|--------|-------|
| (a) 10 | (b) 8 |
| (c) 16 | (d) 2 |

11. മുതൽ 19 വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ എത്തെങ്കിലും 6 എണ്ണത്തിന് ഉത്തരാമേഖലുക.

2 സ്ക്രോൾ വിതാ. **(6 × 2 = 12)**

11. ഒരു റെസിസ്റ്ററിന്റെ കളർ ബാൻഡുകളാണ് റൈ, റൈ, റൈ ഗോൾഡ്. ഈ റെസിസ്റ്ററിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്കാക്കുക.

12. കേവല പുജ്യം താപനിലയിൽ സെമിക്കണ്ടക്ടർ ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വിവരിക്കുക.

13. റിവേഴ്സ് ബയസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നവയാണ് സെനർ ഡയോട്ട്.

- | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| (a) സെനർ ഡയോഡിന്റെ ചിഹ്നം വരുത്തുക. (1) |
| (b) സെനർ ഡയോഡിന്റെ എത്തെങ്കിലും ഒരു ഉപയോഗം എഴുതുക. (1) |

14. കോമൺ എമിറ്റർ കോൺപ്രിഗ്രേഷൻഡ് സർക്കിട്ട് വരുത്തുക.

15. SCR എഴുപ്പടനാ ചിത്രം വരുത്തുക.

16. Write any two difference between FET & BJT.
 17. Draw the circuit diagram of a half wave rectifier.
 18. Write the barkhausen criterion for sustained oscillation.
 19. Compare damped and undamped oscillations.

Answer any 6 questions from 20 to 29. Each carries 3 scores. $(6 \times 3 = 18)$

20. Write the formula for calculating capacitance of a capacitor. Also mention the factors affecting capacitance of a capacitor.

21. Explain the following terms :

- (a) Cycle (1)
 - (b) Time period (1)
 - (c) Frequency (1)

22. Classify solids based on energy band diagram.

23. Draw the VI characteristics of a PN junction diode.

24. Explain the process results in formation of depletion region in a PN junction.


25. Compare the features of emitter, base and collector.

16. FET യും BJT യും തമ്മിലുള്ള ഏതെങ്കിലും 2 വ്യത്യാസങ്ങൾ എഴുതുക.
17. ഹാഫ്‌വേവ് റൈറ്റിന്റെ സർക്കിട്ട് ഡയഗ്രാം വരുത്തുക.
18. സസ്ക്രൂയിൻഡ് ഓസിലേഷൻ ആവശ്യമായ ബാർക്കഹോസൻ മാനദണ്ഡങ്ങൾ എഴുതുക.
19. ഡാപ്പ്, അബ്സിഡാപ്പ് ഓസിലേഷനുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക.
- 20 മുതൽ 29 വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും 6 എണ്ണത്തിന് ഉത്തരമെഴുതുക.**
- 3 സ്ക്രോൾ വിതാം.** **(6 × 3 = 18)**
20. കപ്പാസിറ്റിന്റെ കപ്പാസിറ്റിൻസ് കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള ഫോർമൂല എഴുതുക.
- കപ്പാസിറ്റിൻസ് നിർണ്ണയിക്കുന്ന ജൂട്ടകങ്ങളും എഴുതുക.
21. താഴെ പറയുന്ന പദങ്ങൾ വിവരിക്കുക :
- (a) സൈക്ലിഡ് (1)
 - (b) സെംപിരിയാർ (1)
 - (c) ഫീക്യൂൺസി (1)
22. എന്റെ ബാൻഡ് പിത്രം ഉപയോഗിച്ച് സോളിഡ് കൗണ്ടർ തരം തിരിക്കുക.
23. ഒരു PN ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡിന്റെ VI ക്വാരക്കിറ്റിൽ വരുത്തുക..
24. ഒരു PN ജംഗ്ഷൻ ഡിപ്പിഷൻ റീജിയൻ രൂപപ്പെടുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയകൾ വിവരിക്കുക.
25. എമ്മിറ്റർ, ബൈസ്, കലക്ടർ എന്നിവയുടെ ഫീച്ചറുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക.

26. Draw the circuit diagram of a RC coupled amplifier.
27. Convert the binary number 101.11 into decimal number system.
28. Draw the circuit diagram of an inverting amplifier using op-amp. Also write the equation for gain of the inverting amplifier.
29. (a) A galvanometer can be converted into a voltmeter by connecting _____ in series. (1)
(b) Draw the connection diagram of galvanometer as a voltmeter. (2)

Answer any 5 questions from 30 to 37. Each carries 4 scores. (5 × 4 = 20)

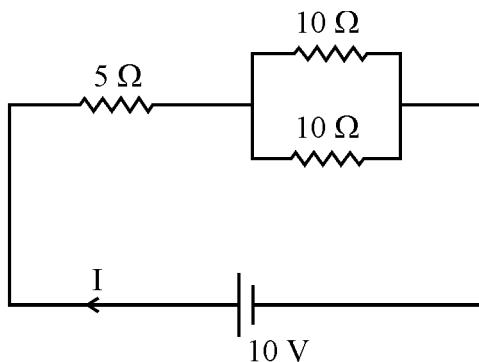30. Find the total current flowing through the circuit shown below and the current through each of the resistors.




31. Draw the characteristics of Common Emitter (CE) transistor configuration.
32. Rectifiers are used to convert AC to DC. Draw the circuit and input, output waveforms of centre-tap full wave rectifier.

26. ഒരു RC കപ്പിൾഡ്യാറ്റംപ്ലിഡയറിന്റെ സർക്കിട്ട് വരയ്ക്കുക.
27. 101.11 എന്ന ബൈനറി നമ്പർ നേരിട്ടെ തത്ത്വല്യമായ ബഹസിമൽ നമ്പർ കണക്കാക്കുക.
28. ഓപ്പാവ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഇൻവോർട്ടിംഗ് അംപ്ലിഡയറിന്റെ സർക്കിട്ട് വരയ്ക്കുക. ഇൻവോർട്ടിംഗ് അംപ്ലിഡയറിന്റെ ശൈലിൻ സമവാക്യം എഴുതുക.
29. (a) ഒരു _____ സിൽസിൽ ഐടിപ്പിച്ച്, ഒരു ശാൽവനോ മീറ്ററിനെ വോൾട്ട് മീറ്റർ ആയി മാറ്റാൻ സാധിക്കും. (1)
- (b) ശാൽവനോ മീറ്ററിനെ വോൾട്ട് മീറ്ററായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള കണക്ഷൻ ചിത്രം വരക്കുക. (2)

30 മുതൽ 37 വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും 5 എണ്ണത്തിന് ഉത്തരമെഴുതുക. 4 ഫ്രോർ വിതരം. (5 × 4 = 20)

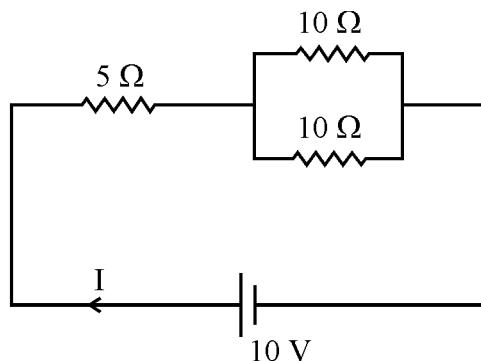30. താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സർക്കിട്ടിലെ ആകെ കരണ്ടും ഓരോ റെസിസ്റ്റൻസി കൂടി കടന്നുപോകുന്ന കരണ്ടുകളും കണക്കാക്കുക.



31. ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ കോംൺ എമിറ്റർ കോൺപ്പിഗ്രേഷൻിലുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വരക്കുക.
32. AC യെ DC ആക്കി മാറ്റുന്നതിന് റെക്ടിഫയറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സെൻ്റർ ടാപ്പ് റെക്ടിഫയറിന്റെ സർക്കിട്ടും ഇൻപ്പുട്ട്, ഓട്ടപ്പുട്ട് വോൾഫോമുകളും വരക്കുക.

33. Draw the circuit diagram of a RC phase shift oscillator. Write the equation for its frequency of oscillation.

34. Logic gate is the primary building block of a digital circuit.

Draw the symbol and truth table of an ‘OR’ gate.

35. If 3 resistors each of value $9\ \Omega$ are connected

(a) in series

(b) in parallel

Calculate the effective resistance in each case.

36. Transformer secondary voltage of a full wave rectifier is $V=10 \sin (2\pi ft)$. Calculate

(a) V_{rms}

(b) V_{dc}

(c) ripple factor

37. (a) Convert the decimal number $(16)_{10}$ into binary number. (1)

(b) Draw the symbol, and truth table of an ‘AND’ gate. (3)

33. ഒരു RC ഫോസ് ഷിപ്പ് ഓസിലേറ്ററിന്റെ സർക്കിട്ട് ഡയഗ്രാഫം വരുത്തുക. അതിന്റെ ഓസിലേഷൻ പ്രീകുർസിയുടെ സമവാക്യം എഴുതുക.

34. ഡിജിറ്റൽ സർക്കിട്ടിന്റെ പ്രധാന നിർമ്മാണ ഘടകങ്ങളാണ് ലോജിക് ഗ്രൂപ്പ് ‘OR’ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലോജിക് സിംബലും ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഫൈലും വരക്കുക.

35. 9 Ω വീതം റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള 3 റെസിസ്റ്ററുകൾ

(a) നീണ്ടിനില്ലെ

(b) പാരലൽ

ആയും കണക്ക് ചെയ്യുന്നോൾ ഉള്ള ഇഫക്ടിവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്കാക്കുക.

36. ഒരു ഫൂൾവോവ് റെക്ടിഫയറിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോമർ സെക്കണ്ടറി വോൾട്ടേജ് $V=10 \sin(2\pi ft)$ ആണ്. താഴെ പറയുന്നവ കണക്കാക്കുക.

(a) V_{rms}

(b) V_{dc}

(c) ripple factor

37. (a) $(16)_{10}$ എന്ന ഡിജിറ്റൽ നമ്പറിന്റെ തത്ത്വല്പമായ ഭേദഗതി നമ്പർ കണക്കാക്കുക. (1)

(b) ‘AND’ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചിഹ്നവും ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഫൈലും വരക്കുക. (3)

