

Reg. No. :

FY-453

Name :

FIRST YEAR HIGHER SECONDARY EXAMINATION, MARCH 2023

Part – III

Time : 2 Hours

ELECTRONIC SYSTEMS

Cool-off time : 15 Minutes

Maximum : 60 Scores

General Instructions to Candidates :

- There is a ‘Cool-off time’ of 15 minutes in addition to the writing time.
- Use the ‘Cool-off time’ to get familiar with questions and to plan your answers.
- Read questions carefully before answering.
- Read the instructions carefully.
- Calculations, figures and graphs should be shown in the answer sheet itself.
- Malayalam version of the questions is also provided.
- Give equations wherever necessary.
- Electronic devices except non-programmable calculators are not allowed in the Examination Hall.

വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ :

- നിർദ്ദിഷ്ട സമയത്തിന് പുറമെ 15 മിനിറ്റ് ‘കൂർഷ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ്’ ഉണ്ടായിരിക്കും.
- ‘കൂർഷ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ്’ ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാനും ഉത്തരങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുക.
- ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കണം.
- നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുഴുവനും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കണം.
- കണക്ക് കൂടലുകൾ, ചിത്രങ്ങൾ, ഗ്രാഫുകൾ, എന്നിവ ഉത്തരപേപ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
- ചോദ്യങ്ങൾ മലയാളത്തിലും നല്ലിയിട്ടുണ്ട്.
- ആവശ്യമുള്ള സഹാത്ത് സമവാക്യങ്ങൾ കൊടുക്കണം.
- ഫ്രാഗ്മെന്റുകൾ ചെയ്യാനാകാത്ത കാൽക്കുലേറ്ററുകൾ ഒഴികെയ്യുള്ള ഒരു ബലക്ട്രോണിക് ഉപകരണവും പരീക്ഷാഹാളിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടില്ല.



Answer any 5 questions from 1 to 6. Each carries 1 score. **(5 × 1 = 5)**

1. Three 6Ω resistors are connected in parallel. The effective resistance is _____.
(6Ω , 3Ω , 2Ω , 10Ω)
2. Select the polarised capacitor from the given set.
(10 kpF , 100 pF , $100 \mu\text{F}$, 10 pF)
3. The barrier potential of silicon diode is _____.
(1.12 V , 0.7 V , 0.2 V , 0.3 V)
4. The suitable configuration for amplifier is _____.
(CE, CC, CB, CD)
5. Astable multivibrator has _____ stable states.
(2, 1, 0, 3)
6. $A \cdot \overline{A} =$ _____.
(A, 0, 1, \overline{A})

Answer any 11 questions from 7 to 19. Each carries 2 scores. **(11 × 2 = 22)**

7. Write 2 applications of Electronics in defence field.
8. Write the resistance values of the given colour coded resistors.
 - (1) Brown, Red, Orange, Silver (1)
 - (2) Brown, Green, Black, Gold (1)

1 മുതൽ 6 വരെ പ്രോഡ്യൂസ്സിൽ ഏതെങ്കിലും 5 എണ്ണത്തിന് ഉത്തരമെഴുതുക.

1 സ്റ്റോർ വിതാം. $(5 \times 1 = 5)$

1. 6Ω resistance ഉള്ള 3 resistors parallel ആയിട്ടു യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ തുല്യമായ resistance value _____ ആകുന്നു.

$(6\Omega, 3\Omega, 2\Omega, 10\Omega)$

2. തന്നിൻിക്കുന്നതിൽ നിന്നും polarised ഉള്ള കപാസിറ്റർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

$(10 \text{ k}\mu\text{F}, 100 \text{ pF}, 100 \mu\text{F}, 10 \text{ pF})$

3. സിലിക്കൺ ഡയോഡിന്റെ barrier potential _____ ആകുന്നു.

$(1.12 \text{ V}, 0.7 \text{ V}, 0.2 \text{ V}, 0.3 \text{ V})$

4. അംപ്ലിഫയറിനു അനുയോജ്യമായ ട്രാൻസിസ്റ്റർ configuration _____ ആകുന്നു.

(CE, CC, CB, CD)

5. ഒരു അസ്റ്റ്രേബിൾ മൾട്ടിവൈവേബ്രറിന് _____ stable states ആണ് ഉള്ളതു.

$(2, 1, 0, 3)$

6. $A \cdot \bar{A} = _____$.

$(A, 0, 1, \bar{A})$

7 മുതൽ 19 വരെ പ്രോഡ്യൂസ്സിൽ ഏതെങ്കിലും 11 എണ്ണത്തിന് ഉത്തരമെഴുതുക.

2 സ്റ്റോർ വിതാം. $(11 \times 2 = 22)$

7. പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ ഉള്ള Electronics-ന്റെ രണ്ട് ഉപയോഗങ്ങൾ എഴുതുക.

8. തന്നിൻിക്കുന്ന കളർ കോഡിങ്ങ് ഉള്ള resistors ന്റെ resistance വിലാ എഴുതുക.

(1) Brown, Red, Orange, Silver (1)

(2) Brown, Green, Black, Gold (1)


9. Draw the energy band diagram of Aluminium and Silicon.
10. Compare P type and N type semi-conductors.
11. Draw the VI characteristics curve of silicon diode. Mark the knee voltage and break down voltage.
12. Write the need of a rectifier circuit.
13. Draw the symbol and structure of PNP transistor.
14. Draw the basic CE configuration of a NPN transistor and mark input and output voltage and current.
15. (a) Name the best biasing circuit. (1)
(b) Draw the circuit. (1)
16. Draw the symbol and write one application of LDR.
17. State De Morgan's theorems.
18. You are provided a Galvanometer and resistor. How will you convert the Galvanometer into voltmeter.
19. Draw the block diagram of TDM.

9. അല്യമിനിയത്തിന്റെയും സിലിക്കൺന്റെയും energy band ഡയഗ്രാഫിലും വരയ്ക്കുക.
10. P type ഉം N type ഉം semi-conductor കളെ താരതമ്യം ചെയ്യുക.
11. ഒരു സിലിക്കൺ ഡയോഡിന്റെ VI characteristics വരയ്ക്കുക, knee voltage ഉം break down voltage ഉം അടയാളപ്പെടുത്തുക.
12. Rectifier circuit എൻ ആവശ്യകത എഴുതുക.
13. ഒരു PNP ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ symbol ഉം അടഞ്ഞയും വരയ്ക്കുക.
14. ഒരു NPN ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ CE configuration വരച്ച് input ലോഡും output ലോഡും voltage ഉം current ഉം അടയാളപ്പെടുത്തുക.
15. (a) എറ്റവും നല്ല ബയറ്റിങ് സർക്കൂട്ടിന്റെ പേരു പറയുക. (1)
 (b) സർക്കൂട്ടു വരയ്ക്കുക. (1)
16. LDR എൻ symbol വരയ്ക്കുക. ഒരു ഉപയോഗം എഴുതുക.
17. De Morgan's theorems എഴുതുക.
18. നിങ്ങൾക്കു ഒരു Galvanometer ഉം resistor ഉം തന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്ങിനെ Galvanometer നു voltmeter ആക്കി മാറ്റും
19. TDM എൻ ബ്ലോക്കു ഡയഗ്രാഫിലും വരയ്ക്കുക.

Answer any 7 questions from 20 to 28. Each carries 3 scores.

(7 × 3 = 21)

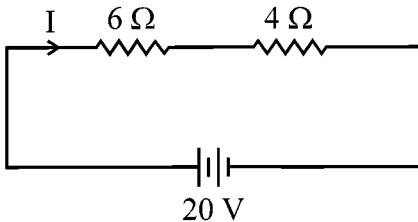20. (a) State Ohms law. (1)
(b) Find the current flowing through the given circuit. (2)



21. (a) The working principle of transformer is _____. (1)
(b) The turns ratio of a transformer is 10 : 1. Calculate the secondary voltage if the primary voltage is 230 V, 50 Hz. Write the voltage and frequency of Secondary. (2)

22. (a) Name the different types of break down that occurs in PN Junction. (1)
(b) Compare them. (2)

23. Compare the three transistor configurations.

24. (a) Draw the structure of N channel JFET. (1)
(b) Draw the symbol of P channel MOSFET and write one application. (2)

25. (a) The transistor is operated in _____ region to work as an amplifier. (1)
(b) Draw the circuit of a single stage RC coupled amplifier. (2)

26. (a) Draw the circuit diagram of a square wave generator. (2)
(b) Draw the output wave form. (1)


20 മുതൽ 28 വരെ ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും 7 എണ്ണത്തിന് ഉത്തരമെഴുതുക.

3 സ്നേഹിതം.

(7 × 3 = 21)

20. (a) Ohms law എഴുതുക. (1)

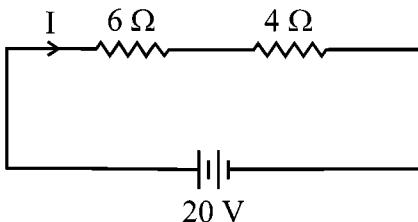- (b) തന്നിൽക്കുന്ന സർക്കൂട്ടിലുടെ ഒഴുകുന്ന current I കണക്കിക്കുക. (2)



21. (a) Transformer റിഞ്ച് പ്രവർത്തന തന്ത്രം _____ ആകുന്നു. (1)

- (b) ഒരു ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ turns ratio 10 : 1 ആകുന്നു. Primary voltage 230 V, 50 Hz ആണെങ്കിൽ Secondary voltage ഉം പ്രീക്കൺസിയും എഴുതുക. (2)

22. (a) ഒരു PN Junction-ൽ സംഭവിക്കുന്ന വത്യസ്തമായ break down കളുടെ പേര് എഴുതുക. (1)

- (b) അവയെ താരതമ്യം ചെയ്യുക. (2)

23. ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ മൂന്ന് configurations താരതമ്യം ചെയ്യുക.

24. (a) ഒരു N ചാനൽ JFET യുടെ ഘടന വരയ്ക്കുക. (1)

- (b) P ചാനൽ MOSFET റെംബോർഡ് symbol വരയ്ക്കുക, ഒരു ഉപയോഗം എഴുതുക. (2)

25. (a) ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് _____ റീജിയണിൽ ആണ്. (1)

- (b) ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് RC ക്ഷുണ്ണിശ്വാസ് ആംപ്ലിഫയറിന്റെ സർക്കൂട്ട് വരയ്ക്കുക. (2)


26. (a) Square wave ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സർക്കൂട്ട് വരയ്ക്കുക. (2)

- (b) output wave form വരയ്ക്കുക. (1)

27. (a) Name universal gates. (1)
- (b) Realize the basic gates using NOR gate. (2)
28. Write the needs of modulation.

Answer any 3 questions from 29 to 33. Each carries 4 scores. $(3 \times 4 = 12)$

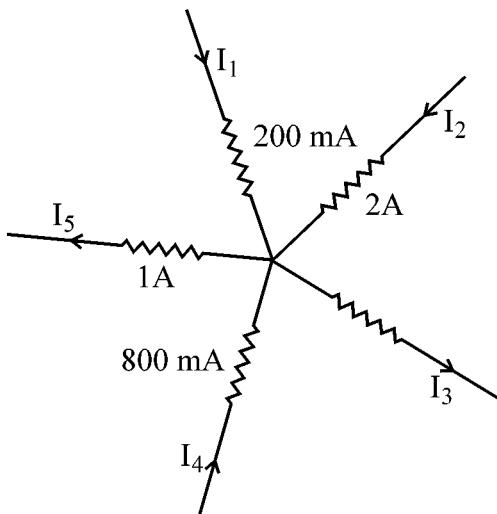29. (a) State KCL. (1)
- (b) Calculate the value of I_3 in the given network. (3)



30. (a) PIV of a diode used in a rectifier circuit is 2 Vm. Identify the rectifier circuit. (1)
- (b) Draw the above circuit. (3)
31. (a) Write the conditions of a biasing circuit. (3)
- (b) Write the function of emitter resistor R_E in the amplifier circuit. (1)


27. (a) യൂണിവോഴ്സൽ ഗ്രേറ്റർഷിംഗ് പേര് പറയുക. (1)
- (b) NOR gate ഉപയോഗിച്ച് ബൈൻറിക് ഗ്രേറ്റർഷിംഗ് ഉണ്ടാക്കുക. (2)

28. മോഡ്യൂലേഷൻ ആവശ്യകത എഴുതുക.

29 മുതൽ 33 വരെ ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും 3 എണ്ണത്തിന് ഉത്തരമെഴുതുക.

4 സ്റ്റോർ വിതം. (3 × 4 = 12)

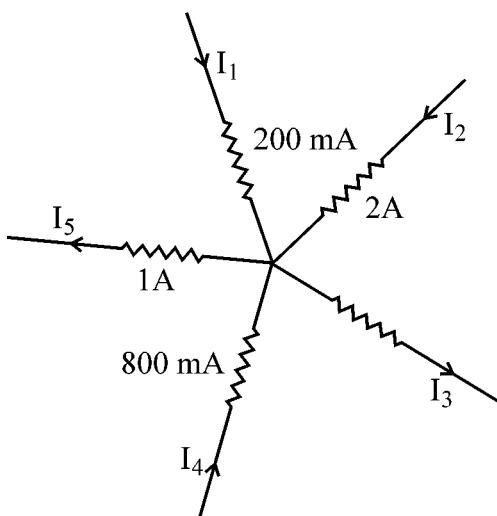29. (a) KCL പ്രസ്താവിക്കുക. (1)
- (b) തന്നിരിക്കുന്ന network ലെ I_3 എത്രയാണ് എന്നു കണക്കാപിടിക്കുക. (3)



30. (a) ഒരു റെഫ്രിഷ്മെന്റ് സർക്കൂട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഡയോഡിംഗ് PIV 2 Vm ആണ്. റെഫ്രിഷ്മെന്റ് സർക്കൂട്ട് തിരിച്ചറിയുക. (1)
- (b) സർക്കൂട്ട് വരയ്ക്കുക. (3)

31. (a) ഒരു ബഹുസിന്റെ സർക്കൂട്ടിൽ നിബന്ധനകൾ എഴുതുക. (3)
- (b) ഒരു amplifier സർക്കൂട്ടിലെ എഞ്ചിനീയർ റെസിസ്റ്റർ R_E യുടെ function എഴുതുക. (1)

32. Simplify using K map.

$$y = \Sigma(1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11)$$

33. (a) Draw the bock diagram of CRO. (3)

(b) Write two applications of CRO. (1)

32. K map ഉപയോഗിച്ച് ലാല്പുകൾ കൈക.

$$y = \Sigma(1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11)$$

33. (a) CRO യുടെ സ്റ്റോക്ക് ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുക. **(3)**

(b) CRO യുടെ റണ്ട് ഉപയോഗങ്ങൾ എഴുതുക. **(1)**
