

Reg. No. :

FY-431

Name :

FIRST YEAR HIGHER SECONDARY EXAMINATION, MARCH 2023

Part – III

Time : 2 Hours

ELECTRONICS

Cool-off time : 15 Minutes

Maximum : 60 Scores

General Instructions to Candidates :

- There is a ‘Cool-off time’ of 15 minutes in addition to the writing time.
- Use the ‘Cool-off time’ to get familiar with questions and to plan your answers.
- Read questions carefully before answering.
- Read the instructions carefully.
- Calculations, figures and graphs should be shown in the answer sheet itself.
- Malayalam version of the questions is also provided.
- Give equations wherever necessary.
- Electronic devices except non-programmable calculators are not allowed in the Examination Hall.

വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ :

- നിർദ്ദിഷ്ട സമയത്തിന് പുറമെ 15 മിനിറ്റ് ‘കൂൾ ഓഫ് ടെം’ ഉണ്ടായിരിക്കും.
- ‘കൂൾ ഓഫ് ടെം’ ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാനും ഉത്തരങ്ങൾ ആസൃതം ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുക.
- ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കണം.
- നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുഴുവനും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കണം.
- കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ, ചിത്രങ്ങൾ, ശാഹ്നുകൾ, എനിവ ഉത്തരപേപ്പറിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
- ചോദ്യങ്ങൾ മലയാളത്തിലും നല്ലിയിട്ടുണ്ട്.
- അവസ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് സമവാക്യങ്ങൾ കൊടുക്കണം.
- പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്യാനാകാത്ത കാൽക്കുലേറ്ററുകൾ ഒഴികെക്കുള്ള ഒരു ഭാലക്ട്രോണിക്ക് ഉപകരണവും പരീക്ഷാഹാളിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടില്ല.



Answer all questions from 1 to 9. Each carries 1 score.

(9 × 1 = 9)

1. Unit of resistance is _____.
2. The cut in voltage (knee voltage) of a silicon diode is _____.
3. _____ is the unit of current.
4. The forbidden energy gap of Germanium is _____.
5. Draw the symbol of a NPN transistor.
6. The efficiency of a half wave rectifier is _____.
7. Write the expression for frequency of oscillation of a tank (LC) circuit.
8. The base of a binary number system is _____.
9. A galvanometer can be converted into a voltmeter by connecting _____.

Answer any 7 questions from 10 to 20. Each carries 2 scores.

(7 × 2 = 14)

10. A resistor has colour band sequence Red, Red, Yellow, Gold. What is its resistance value ?

1 മുതൽ 9 വരെയുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരമെഴുതുക. 1 സ്നേഹ വിതം.

(9 × 1 = 9)

1. റെസിസ്ടർസിന്റെ യൂണിറ്റ് _____ അംഗ്ക്.
2. ഒരു സിലിക്കൺ ഡയോട്ടിന്റെ കട്ട് ഇൻ വോൾട്ടേജാം _____.
3. കരണ്ടിന്റെ യൂണിറ്റാം _____.
4. ജെർമേനിയത്തിന്റെ ഫോർമബിയൻ എന്റെജി ഗ്രാഫ് _____ അംഗ്ക്.
5. ഒരു NPN ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ പിപനം വരയ്ക്ക.
6. ഒരു ഹാഫ് വോവ് രൈഫ്രിഷ്മെന്റിന്റെ എഫ്രിഷ്യൂൺസി _____ അംഗ്ക്.
7. ഒരു LC സർക്കിളിലെ ഓസിലേഷനുകളുടെ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ സമവാക്യം എഴുതുക.
8. ബൈനറി നവീകരിക്കാൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബോർഡ് _____ അംഗ്ക്.
9. ഒരു ഗാൽവനോമീറ്റർ, വോൾട്ട് മീറ്ററായി മാറ്റുന്നതിനായി. ഗാൽവനോ മീറ്ററിനോട് _____ കണക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും.

10 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും 7 എണ്ണത്തിന് ഉത്തരമെഴുതുക.

2 സ്നേഹ വിതം. (7 × 2 = 14)

10. ഒരു റെസിസ്റ്ററിന്റെ കളർ ബാൻഡുകളാം റെയ്, റെയ്, റെഡ്വോ, ഗ്രേഡ്. ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ റെസിസ്റ്റർസ് വാല്യു എത്ര ?

11. State Ohm's law.

12. Conductivity of extrinsic semiconductor is more than that of intrinsic semiconductor. Explain.

13. Zener diodes are designed to operate in the breakdown region without damage. Draw the symbol and write the use of a Zener diode.

14. Write the relation between alpha (α) and beta (β).

15. Draw and explain the structure of a Silicon Controlled Rectifier (SCR).

16. Operational amplifiers are the basic building blocks of analog electronic circuit. Draw the circuit diagram of an inverting amplifier using Op-amp.

17. State the Barkhausen criterion for sustained oscillation.

18. Convert the binary number $(1111)_2$ into its corresponding decimal number.

19. Draw the circuit of a half wave rectifier.

20. Draw the circuit arrangement to convert a galvanometer into ammeter.

11. ഓൺഗിയമം പ്രസ്താവിക്കുക.
12. എക്സ്ട്രിൻസിക് സെമിക്സൈക്കൂകൾക്ക് ഇൻട്രിൻസിക് സെമിക്സൈക്കൂകളേക്കാൾ കണക്കിവിറ്റി കൂടുതലാണ്. വിവരിക്കുക.
13. ഭ്രേക് ഡാബി റീജിയൺൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നവയാണ് സെനർ ഡയോട്ടുകൾ. ഒരു സെനർ ഡയോട്ടിന്റെ ചിഹ്നം വരയ്ക്കയും ഉപയോഗം എഴുതുകയും ചെയ്യുക.
14. അത്തേപദ്ധതിയാം (a) ബിറ്റയും (b) തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എഴുതുക.
15. സിലിക്കൺ കാൺട്രോൾഡ് റെക്റ്റിഫയറിന്റെ ഘടനവരച്ച് വിവരിക്കുക.
16. അനന്തരാഗ് ഇലക്ട്രോണിക് സർക്കീട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാന നീർമ്മാണ യൂണിറ്റുകളാണ് ഓപ്പറേഷൻൽ അംപ്പിഫയറുകൾ. Op-amp ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഇൻവോർട്ടിംഗ് അംപ്പിഫയറിന്റെ സർക്കീട്ട് വരയ്ക്ക.
17. സസ്റ്റയിൻഡ് ഓസിലേഷനുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ബാർക്കഹാസൻ വ്യവസ്ഥകൾ എഴുതുക.
18. $(1111)_2$ എന്ന ബെബന്നി നമ്പറിന്റെ തത്ത്വല്യമായ ഡെസിമൽ നമ്പറിൽ സർക്കീട്ട് വരയ്ക്ക.
19. ഒരു ഹാഫ് വോവ് റെക്റ്റിഫയറിന്റെ സർക്കീട്ട് വരയ്ക്ക.
20. ഒരു ഗാൽവനോമീറ്ററിനെ അഞ്ചീറ്റർ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള സർക്കീട്ട് വരയ്ക്ക.

Answer any 7 questions from 21 to 29. Each carries 3 scores.

(7 × 3 = 21)

21. A capacitor can store electrical energy in its electric field.

(a) Write the equation for the capacitance of a capacitor. **(1)**

(b) Mention the factors affecting the capacitance of a capacitor. **(2)**

22. An electrical signal can be represented as $v = V_m \sin 2\pi ft$. Explain the following terms :

(a) Cycle **(1)**

(b) Time period **(1)**

(c) Frequency **(1)**

23. Classify solids based on energy band diagrams.

24. Draw the V-I characteristics of a P-N junction diode.

25. Compare the emitter, base & collector regions of a transistor.

26. Ripple factor is a measure of the purity of the DC output of a rectifier.

(a) Write the general expression for ripple factor. **(2)**

(b) Ripple factor of a full wave rectifier is _____. **(1)**

21 മുതൽ 29 വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും 7 എണ്ണത്തിന് ഉത്തരമെഴുതുക.

3 സ്നേഹിതം.

(7 × 3 = 21)

21. ഒരു കപ്പാസിറ്റിന് അതിന്റെ ഇലക്ട്രോക് പീൽഡിൻ ഇലക്ട്രോക്കൾ എന്റെജി ശേഖരിക്കാൻ സാധിക്കും.
 (a) കപ്പാസിറ്റിന്റെ സമവാക്യം എഴുതുക. (1)
 (b) ഒരു കപ്പാസിറ്റിന്റെ കപ്പാസിറ്റിന്റെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എഴുതുക. (2)

22. ഒരു ഇലക്ട്രോക്കൾ സിഗ്നൽന വ = $V_m \sin 2\pi ft$ എന്ന് പ്രതിനിധികരിക്കാം. താഴെപ്പറയുന്ന പദ്ധതികൾ വിവരിക്കുക.
 (a) സൈക്ലിഡ് (1)
 (b) ടെം പീൽഡ് (1)
 (c) ഫീക്വൻസി (1)

23. എന്റെ ബാൻഡ് ചിത്രങ്ങളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി വരു പദ്ധതികളെ തരംതിരിക്കുക.

24. ഒരു P-N ജംഗ്ഷൻ ഡയോട്ടിന്റെ വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വരയ്ക്കുക.

25. ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ എമീറ്റർ, ബേസ്, കളക്ടർ മേഖലകളെ താരതമ്യം ചെയ്യുക.

26. ഒരു റെക്ടിഫയറിന്റെ DC ഓട്ടപ്പൂട്ടിന്റെ ശൃംഖല അളക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗമാണ് റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ.
 (a) റിപ്പിൾ ഫാക്ടറിന്റെ സമവാക്യം എഴുതുക. (2)
 (b) ഒരു ഫൂൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിന്റെ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ _____ ആണ്. (1)

27. Compare Field Effect Transistor (FET) & Bipolar Junction Transistor (BJT).

28. Voltage divider biasing is the most widely used amplifier biasing circuit. Draw the circuit diagram of a voltage divider biasing.

29. Draw the symbol and truth table of a logic AND gate.

Answer any 4 questions from 30 to 34. Each carries 4 scores. (4 × 4 = 16)

30. Draw the input and output characteristics of a transistor in common emitter configuration.

31. A rectifier converts AC to DC. Draw the circuit and input output waveforms of any full wave rectifier.

32. With the help of a neat circuit diagram explain the working of a RC coupled amplifier.

33. (a) Draw the circuit diagram of a RC phase shift oscillator. (3)

(b) Write the equation for frequency of oscillation of RC phase shift oscillator. (1)

27. പീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെയും (FET) സൈബോളാർ ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെയും താരതമ്യം ചെയ്യുക.
28. അംപ്ലിഫയറിനെ ബയാസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സർക്കിട്ടാണ് വോൾട്ടേജ് ഡിവേവയർ ബയാസിംഗ്. വോൾട്ടേജ് ഡിവേവയർ ബയാസിംഗിന്റെ സർക്കിട്ട് വരയ്ക്കുക.
29. AND ഗൈറ്റിന്റെ ചിഹ്നവും ടുതത് ട്രബിള്യൂം വരയ്ക്കുക.

30 മുതൽ 34 വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും 4 എണ്ണത്തിന് ഉത്തരമെഴുതുക.

4 സ്ക്രോൾ വിതാം. (4 × 4 = 16)

30. ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ കോംൺ എമിറ്റർ കോൺപിഗ്രേഷൻിലുള്ള ഇൻപുട്ട് ഓട്ടപുട്ട് ക്യറക്കറിസ്റ്റിക്സുകളുടെ ശാഫ്റ്റ് വരയ്ക്കുക.
31. AC യെ DC ആക്കിമാറ്റാൻ രേഖിപ്പയർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫൂൾ വേവ് രേഖിപ്പയറിന്റെ സർക്കിട്ടും, ഇൻപുട്ട്, ഓട്ടപുട്ട് വോവ്ഹോമുകളും വരയ്ക്കുക.
32. ഒരു RC കപ്പിൾഡ് അംപ്ലിഫയറിന്റെ സർക്കിട്ട് വരച്ച് പ്രവർത്തനം വിശദിക്കിക്കുക.
33. (a) ഒരു RC ഫോസ്റ്റിപ്പറ്റ് ഓസിലേറ്ററിന്റെ സർക്കിട്ട് വരയ്ക്കുക. (3)
(b) ഒരു RC ഫോസ്റ്റിപ്പറ്റ് ഓസിലേറ്ററിന്റെ ഓട്ട് പുട്ട് സിഗ്നലിന്റെ ഫീക്ചർസിയുടെ സമവാക്യം എഴുതുക. (1)

34. (a) Draw the symbol of a logic OR gate. (1)
- (b) Write the output equation of logic OR gate. (1)
- (c) Write the truth table of an OR gate. (2)

34. (a) ලොජික් ‘ංඩ’ ගෙට්බේල් එහින් වරයකු කා.
- (b) ලොජික් ගෙට්බේල් ගැනීම් පූද්‍ර සමවාක්‍ය නැඟුතු කා.
- (c) OR ගෙට්බේල් දැනුම් තෙව්පිස් නැඟුතු කා.

