

Reg. No. :

Name :

FY-253**FIRST YEAR HIGHER SECONDARY EXAMINATION, SEPTEMBER 2021**

Part – III

Time : 2 Hours

ELECTRONIC SYSTEMS

Cool-off time : 20 Minutes

Maximum : 60 Scores

General Instructions to Candidates :

- There is a ‘Cool-off time’ of 20 minutes in addition to the writing time.
- Use the ‘Cool-off time’ to get familiar with questions and to plan your answers.
- Read questions carefully before answering.
- Read the instructions carefully.
- Calculations, figures and graphs should be shown in the answer sheet itself.
- Malayalam version of the questions is also provided.
- Give equations wherever necessary.
- Electronic devices except non-programmable calculators are not allowed in the Examination Hall.

വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ :

- നിർദ്ദിഷ്ട സമയത്തിന് പുറമെ 20 മിനിറ്റ് ‘കൂൾ ഓഫ് ടെം’ ഉണ്ടായിരിക്കും.
- ‘കൂൾ ഓഫ് ടെം’ ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാനും ഉത്തരങ്ങൾ ആസൃതമാം ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുക.
- ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കണം.
- നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുഴുവനും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കണം.
- കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ, ചിത്രങ്ങൾ, ശാഹുകൾ, എന്നിവ ഉത്തരപേപ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
- ചോദ്യങ്ങൾ മലയാളത്തിലും നല്ലിയിട്ടുണ്ട്.
- ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് സമവാക്യങ്ങൾ കൊടുക്കണം.
- പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്യാനാകാത്ത കാൽക്കുലേറ്ററുകൾ ഒഴികെയ്യുള്ള തരു അലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ പരീക്ഷാഹാളിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടില്ല.

Answer all sub-questions from (i) to (iv) of question no. 1. Each carries 1 score.

($4 \times 1 = 4$)

1. (i) A transistor acts as an amplifier in _____ region.
(cut off, saturation, active, inverse)
- (ii) Ripple factor of a full wave rectifier is _____.
(0.406, 0.81, 0.482, 1.11)
- (iii) A zener diode is commonly used in _____ biased condition.
(forward, reverse, either forward or reverse, none of these)
- (iv) In Boolean algebra OR function represents _____.
(logical multiplication, logical addition, inverse, none of these)

Answer any 9 questions from 2 to 18. Each carries 2 scores.

($9 \times 2 = 18$)

2. Write any two applications of Electronics in communication.
3. State Kirchoff's voltage law.
4. (a) What is doping ? (1)
(b) Write the name of a pentavalent impurity. (1)
5. Differentiate between P type and N type semiconductors.
6. Draw a circuit diagram to connect a P-N junction in forward biased condition.
7. Draw the symbols of air core inductor and iron core inductor.
8. Name the IC regulators to obtain the following voltages +5V and -12V.

ഒന്നാമതെത്ത് ചോദ്യത്തിന്റെ (i) മുതൽ (iv) വരെയുള്ള എല്ലാ ഉപചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം എഴുതുക. 1 സ്ക്രീം വിതരം. (4 × 1 = 4)

2 മുതൽ 18 വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും 9 എണ്ണത്തിന് ഉത്തരമെഴുതുക.

2 ഫോർമ്മാൾ വിത്തം. $(9 \times 2 = 18)$


2. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റെഡാൻസിന്റെ വലുത്തോടൊപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന് രണ്ട് അളവിക്കേഷൻ സ്പർശനങ്ങൾ എഴുതുക.
 3. Kirchoff's voltage നിയമം പ്രസ്താവിക്കുക.
 4. (a) ഡോപ്പിംഗ് എന്നാൽ എന്താണ്? (1)
(b) ഒരു പെൻഡാവാലെറ്റ് ഇന്വ്യൂറ്റിറ്റിയുടെ പേര് എഴുതുക. (1)
 5. P type സെമിക്കണ്ടേറും N type സെമിക്കണ്ടേറും താരതമ്യപ്പെടുത്തുക.
 6. ഒരു P-N junction ഹോർവോയ് ബയപിൽ കണക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സർക്കൂട്ട് വരക്കുക.
 7. ഒരു എയർ കോർ ഇൻഡക്ടറിന്റെയും അയൺ കോർ ഇൻഡക്ടറിന്റെയും സിന്റലൂക്സ് വരക്കുക.
 8. +5 വോൾട്ടും -12 വോൾട്ടും കിട്ടുന്നതിനുള്ള IC റിഗ്യൂലേററുകളുടെ പേര് എഴുതുക.

9. Draw the circuit diagram of a half-wave rectifier.
10. Draw the block diagram of a power supply.
11. Write the truth table and symbol of a NOR gate.
12. Draw the structure of an NPN transistor.
13. Draw the frequency response of an RC coupled amplifier.
14. Write any two applications of LED.
15. Draw a circuit to convert a galvanometer into an ammeter.
16. Write any two applications of Nano technology.
17. Draw the block diagram of a basic communication system.
18. Write the definition of Amplitude Modulation.


Answer any 6 questions from 19 to 32. Each carries 3 scores.

(6 × 3 = 18)

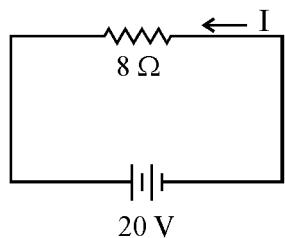
19. (a) State Ohm's law. (2)
- (b) Find the current in the circuit shown below : (1)




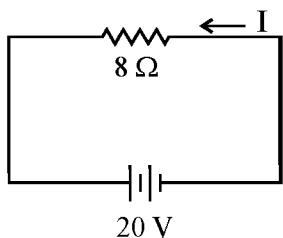
9. ഒരു ഹാഫ് വോവ് റെക്റ്റിഫയറിന്റെ പടം വരക്കുക.
10. ഒരു പവർ സപ്ലൈംഗ് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം വരക്കുക.
11. ഒരു NOR gate ന്റെ സിനലും ട്രാൻസ്ഫോർമേറിലും വരക്കുക.
12. ഒരു NPN ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ structure വരക്കുക.
13. ഒരു RC coupled amplifier ന്റെ പ്രീക്യൂർസി റെസ്പോൺസ് വരക്കുക.
14. ഒരു LED യുടെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് അളവിക്കേശവർഷ എഴുതുക.
15. ഒരു ശാൽവനോമിറ്ററിനെ അമീററായി മാറ്റുന്നതിനുള്ള സർക്കൂട്ട് വരയ്ക്കുക.
16. നാനോ ടെക്നോളജിയുടെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് അളവിക്കേശവർഷ എഴുതുക.
17. ഒരു കമ്പ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം വരക്കുക.
18. അംഗീരൂധ്യമോധ്യം ലോഷൻ നിർവ്വചിക്കുക.
- 19 മുതൽ 32 വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും 6 എണ്ണത്തിന് ഉത്തരമെഴുതുക.**
- 3 സ്റ്റോർ വിതാ.** **(6 × 3 = 18)**
19. (a) Ohm's law നിർവ്വചിക്കുക. (2)
- (b) താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സർക്കൂട്ടിന്റെ കരണ്ട് കണ്ണുപിടിക്കുക. (1)



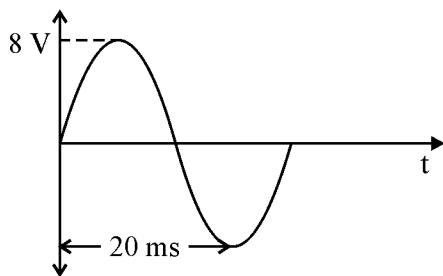20. Write the RMS voltage, peak to peak voltage and frequency of the signal shown below :



21. Identify the symbols :

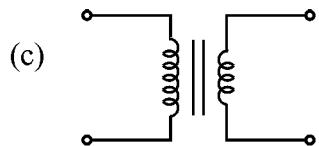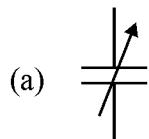

22. Write the colour codes for the following resistors :

(a) $1 \text{ k}\Omega \pm 5\%$

(b) $2.2 \text{ k}\Omega \pm 10\%$


(c) $100 \text{ k}\Omega \pm 5\%$

23. Draw the symbol and write any one application of zener diode.


24. Draw the circuit diagram of a bridge rectifier.

25. Explain the working of a transistor as a switch.

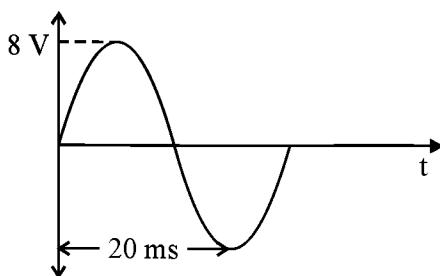20. താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സിഗ്നലിൽ നിന്ന് RMS voltage, peak to peak voltage, frequency എന്നിവ എഴുതുക.



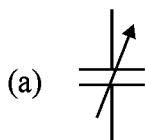
21. താഴെ തന്നിട്ടുള്ള സിബലുകളെ തിരിച്ചറയുക.



(1)



(1)

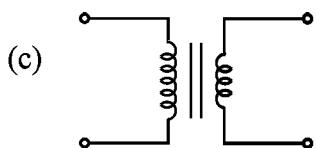

(1)

22. താഴെ തന്നിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്ററുകളുടെ കളർ കോഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക.

(a) $1 \text{ k}\Omega \pm 5\%$

(b) $2.2 \text{ k}\Omega \pm 10\%$

(c) $100 \text{ k}\Omega \pm 5\%$

23. ഒരു സൈനർ യായോയിൻർ സിനവൽ വരക്കുകയും ഒരു അപ്പിമേഷൻ എഴുതുകയും ചെയ്യുക.

24. ഒരു ബൈഡിജ്ഞൻകറ്റിപ്പയറിൻർ സർക്കൂട്ട് വരക്കുക.

25. ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ, സ്പിച്ച് ആയി എന്നെന്ന പ്രവർത്തനിക്കുന്നു എന്ന് വിശദീകരിക്കുക.

26. What is the need for biasing ?

27. Draw the circuit of voltage divider biasing.

28. Draw the symbols and applications of

- (a) Photodiode (1)
- (b) Thermistor (1)
- (c) Varactor diode (1)

29. Realize NAND gate using basic gates.

30. Draw the block diagram of a function generator.


31. Write the basic concepts of digital and analog multimeter.

32. What is the need for modulation ?

Answer any 5 questions from 33 to 42. Each carries 4 scores. $(5 \times 4 = 20)$

33. (a) Define KCL. (2)

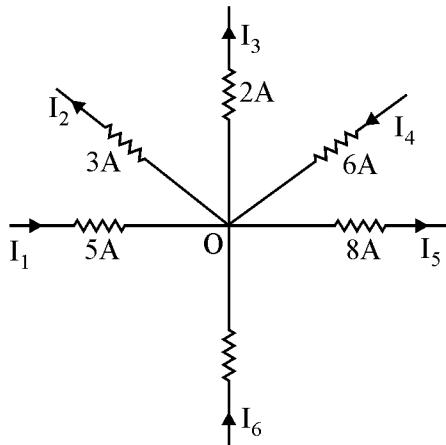(b) Find the value of I_6 from the given circuit. (2)




26. Biasing റെറ്റ് ആവശ്യകത എന്താണ്? (1)
27. വോൾട്ടേജ് ഡിവേലർ ബയസിംഗ് സർക്കുള്ള് വരക്കുക. (1)
28. താഴെ തന്നിട്ടുള്ളവയുടെ സിന്പല്യും അളവിക്കേണ്ടതും എഴുതുക.
- Photodiode (1)
 - Thermistor (1)
 - Varactor diode (1)
29. NAND gate ഉപയോഗിച്ച് ബോസിക് ഗ്രാഫർ നിർമ്മിക്കുക. (1)
30. ഒരു function generator റെഫ്ലോക്സ് ഡയഗ്രാഫ് വരക്കുക. (1)
31. ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമിറ്ററിന്റെയും അനലോഗ് മൾട്ടിമിറ്ററിന്റെയും അടിസ്ഥാന അഗ്രയന്തരം എഴുതുക. (1)
32. ഫോട്ടോഡിഓഡ് ആവശ്യകതയെന്നാണ്. (1)

33 മുതൽ 42 വരെയുള്ള പ്രോദ്യോഗങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും 5 എണ്ണത്തിന് ഉത്തരമെഴുതുക.

4 സ്റ്റോർ വിതാം. (5 × 4 = 20)

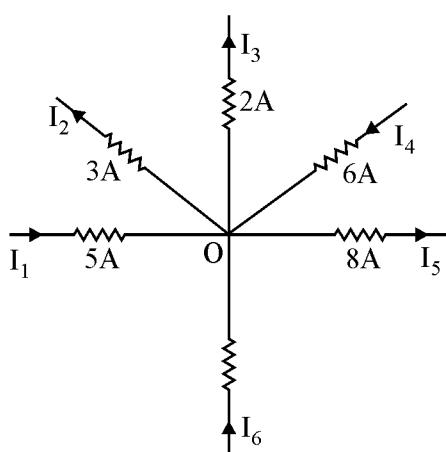33. (a) KCL (Kirchoff's Current Law) നിർസ്സചിക്കുക. (2)
- (b) താഴെ തന്നിട്ടുള്ള സർക്കുള്ളിൽ നിന്നും Current I_6 കണ്ടുപിടിക്കുക. (2)



34. Explain the classification of insulator, semiconductor and conductor based on energy band diagram.
35. Draw the V-I characteristics of an ordinary diode.
36. (a) Draw the circuit of a centre tapped rectifier. (2)
(b) Plot its input and output waveforms. (2)
37. (a) Draw the output characteristics of a transistor in CE configuration. (2½)
(b) Mark its different region of operations. (1½)
38. (a) Draw the circuit of an RC coupled amplifier. (3)
(b) Draw its input and output waveforms. (1)
39. Draw the circuit diagram of an astable multivibrator. Draw its output waveform.
40. (a) Draw the symbol and truth table of AND and NOT gates. (3)
(b) Write their IC numbers. (1)
41. (a) What is the use of a half adder ? (1)
(b) Draw the circuit diagram and truth table of half adder. (3)
42. Draw the block diagram of a CRO.

34. എന്റെ ബാൻഡ് ഡയഗ്രാഫിനെ ആസപദമാക്കി ഇൻസുലേറ്റർ, സൈമിക്സേക്ടർ, കൺക്രിറ്റ് എന്നിവ വിശദിക്രിക്കൂക്.
35. ഒരു സാധാരണ ഡയോഡിന്റെ V-I കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വരക്കൂക്.
36. (a) ഒരു സൈസ്റ്റർ ടാപ്പ് സർക്യൂട്ട് വരക്കൂക്. (2)
 (b) സർക്യൂട്ടിന്റെ ഇൻപുട്ട്, ഓട്ടപുട്ട് വോവ്ഹോംസ് വരക്കൂക്. (2)
37. (a) CE കോൺഹിഗ്രേഷൻലൂപ്പ് ഒരു ടാൻസിസ്റ്റിന്റെ ഓട്ടപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വരക്കൂക്. (2½)
 (b) ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിന്റെ വ്യത്യാസം operation regions വരക്കൂക്. (1½)
38. (a) ഒരു RC coupled amplifier ന്റെ സർക്യൂട്ട് വരക്കൂക്. (3)
 (b) RC coupled amplifier ന്റെ ഇൻപുട്ട്, ഓട്ടപുട്ട് waveforms വരക്കൂക്. (1)
39. ഒരു അണ്ണൂബിൾ മൾട്ടിവൈവേറ്ററിന്റെ സർക്യൂട്ട് വരച്ച് output waveform വരക്കൂക്.
40. (a) AND ഗൈറ്റിന്റെയും NOT ഗൈറ്റിന്റെയും സിനപലും ടുത്ത് റേബിളും വരക്കൂക്. (3)
 (b) അവയുടെ IC നമ്പരുകൾ എഴുതുക. (1)
41. (a) ഒരു ഹാഫ് ആഡിറിന്റെ ഉപയോഗം എഴുതുക. (1)
 (b) ഹാഫ് ആഡിറിന്റെ സർക്യൂട്ടും ടുത്ത് റേബിളും വരക്കൂക്. (3)
42. ഒരു CRO ടെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാഫ് വരക്കൂക്.
-

FY-253

12