

Reg. No. :

SY-553

Name :

SECOND YEAR HIGHER SECONDARY EXAMINATION, MARCH 2023

Part – III

Time : 2 Hours

ELECTRONIC SYSTEMS

Cool-off time : 15 Minutes

Maximum : 60 Scores

General Instructions to Candidates :

- There is a ‘Cool-off time’ of 15 minutes in addition to the writing time.
- Use the ‘Cool-off time’ to get familiar with questions and to plan your answers.
- Read questions carefully before answering.
- Read the instructions carefully.
- Calculations, figures and graphs should be shown in the answer sheet itself.
- Malayalam version of the questions is also provided.
- Give equations wherever necessary.
- Electronic devices except non-programmable calculators are not allowed in the Examination Hall.

വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ :

- നിർദ്ദിഷ്ട സമയത്തിന് പുറമെ 15 മിനിറ്റ് ‘കൂൾ ഓഫ് ടെസ്റ്റ്’ ഉണ്ടായിരിക്കും.
- ‘കൂൾ ഓഫ് ടെസ്റ്റ്’ ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാനും ഉത്തരങ്ങൾ ആസൃതമാം ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുക.
- ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കണം.
- നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുഴുവനും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കണം.
- കണക്ക് കൂടലുകൾ, ചിത്രങ്ങൾ, ഗ്രാഫുകൾ, എന്നിവ ഉത്തരപേപ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
- ചോദ്യങ്ങൾ മലയാളത്തിലും നല്ലിയിട്ടുണ്ട്.
- അവസ്ഥയുള്ള സ്ഥലത്ത് സമവാക്യങ്ങൾ കൊടുക്കണം.
- പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്യാനാകാത്ത കാൽക്കുലേറ്ററുകൾ ഒഴികെക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധാപൂർവ്വിക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടില്ല.




Answer any 5 questions from 1 to 6. Each carries 1 score. **(5 × 1 = 5)**

1. Example of wave shaping circuit is _____.
(amplifier, multivibrator, clipper, voltage follower)
2. If 5 V dc is applied to a differentiator circuit. $V_{o/p} =$
(10 V, 2.5 V, 0 V, 5 V)
3. For generating sine wave of frequencies above 1 MHz _____ oscillator is used.
(colpitts, RC phase shift oscillator, astable multivibrator, All of the above)
4. The SiO_2 layer in an IC act as _____.
(resistor, insulating layer, conducting layer, none of these)
5. _____ converts electrical energy into sound energy.
(Loud speaker, Microphone, Photodiode, LED)
6. Example for 16 bit microprocessor is _____.
(8085, 8086, 80386, 80486)

Answer any 11 questions from 7 to 19. Each carries 2 scores. **(11 × 2 = 22)**

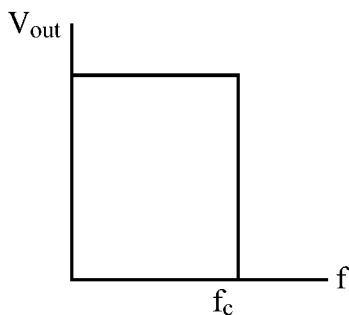7. Frequency response curve of a circuit is given below :
 - (a) Identify the circuit. (1)
 - (b) Draw the circuit diagram. (1)



1 മുതൽ 6 വരെ ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും 5 എണ്ണത്തിന് ഉത്തരമെഴുതുക.

1 സ്നേഹ വിതാ.

($5 \times 1 = 5$)


1. Wave shaping സർക്കൂട്ടിന് ഉദാഹരണമാണ് _____.
(amplifier, multivibrator, clipper, voltage follower)
2. 5 V dc ഒരു differentiator സർക്കൂട്ടിൽ കൊടുത്താൽ $V_{o/p}$ ഒരുപ്പുട് വോൾട്ടേജ് =
(10 V, 2.5 V, 0 V, 5 V)
3. 1 MHz തെ കുടുതൽ frequency യുള്ള sine wave ഉൽപാദിപ്പിക്കുവാൻ _____ oscillator ഉപയോഗിക്കുന്നു.
(colpitts, RC phase shift Oscillator, astable multivibrator, All of the above)
4. SiO_2 layer IC യിൽ _____ ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
(resistor, insulating layer, conducting layer, None of these)
5. ശ്രദ്ധക്കേൽ energy ദൈ ശബ്ദതരംഗമായി മാറ്റാൻ _____ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
(loud speaker, microphone, photo diode, LED)
6. 16 bit microprocessor ന് ഉദാഹരണം _____.
(8085, 8086, 80386, 80486)

7 മുതൽ 19 വരെ ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും 11 എണ്ണത്തിന് ഉത്തരമെഴുതുക.

2 സ്നേഹ വിതാ.

($11 \times 2 = 22$)

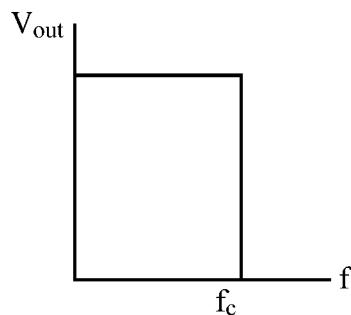7. ഒരു സർക്കൂട്ടിന്റെ Frequency response curve താഴെ തന്നിരിക്കുന്നു :
 - (a) സർക്കൂട്ട് തിരിച്ചറിയുക. (1)
 - (b) സർക്കൂട്ട് ഡയഗ്രാഫിലുണ്ടായ വരയ്ക്കുക. (1)




8. A negative clamper clamps the input signal negatively at zero. Draw the circuit diagram and output waveform of a negative clamper.
9. State condition for sustained oscillations in oscillators.
10. Compare negative feedback and positive feedback.
11. Draw the block diagram and truth table of 4:1 multiplexer.
12. Draw the block diagram of Master Slave JK flip-flop.
13. (a) RADAR stands for _____. (1)
(b) Draw the block diagram of RADAR. (1)
14. Name any two operating system used in mobile phones.
15. Draw the block diagram of PA system.
16. Explain the principle of light transmission through an optical fibre with necessary diagram.
17. (a) _____ is used to convert electrical energy to light energy in an optic fibre communication system. (1)
(b) Write any two advantages of OFC. (1)
18. Draw the block diagram of Micro Controller.
19. Explain the working of ECG with the help of a block diagram.

8. ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫ്ലാപർ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനെ negatively സിറോയിലേക്ക് ഫ്ലാപ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫ്ലാപറിന്റെ സർക്ക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാഫും ഓട്ടപ്പുട്ട് waveform ഉം വരയ്ക്കുക.
9. Oscillators ത്ത് sustained oscillation നാമവസ്ഥമായ conditions എഴുതുക.
10. Negative feedback മുമ്പ് positive feedback ഉം താരതമ്യം ചെയ്യുക.
11. 4:1 multiplexer ന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാഫും truth table ഉം വരയ്ക്കുക.
12. Master Slave JK flip flop ന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാഫം വരക്കുക.
13. (a) RADAR ന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം _____ ആണ്. (1)
 (b) RADAR ന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാഫം വരയ്ക്കുക. (1)
14. മൊബൈൽ ഫോൺകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ട് operating system ന്റെ പേരെഴുതുക.
15. PA system ന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാഫം വരയ്ക്കുക.
16. ചിത്രത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ ഒരു ഓൾട്ടിക്കൽ ഫോബിൽ ഫോബിൽ കൂടിയുള്ള light transmission ന്റെ പ്രവർത്തന തത്ത്വം വിവരിക്കുക.
17. (a) ഒരു optic fibre communication system ത്തിൽ electrical energy തെയ്ക്കുന്നത് അക്കി മാറ്റാൻ _____ ഉപയോഗിക്കുന്നു. (1)
 (b) OFC യുടെ ഏതെങ്കിലും 2 മേമ്പരി എഴുതുക. (1)
18. Micro controller ന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാഫം വരയ്ക്കുക.
19. ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാഫത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ ECG യുടെ പ്രവർത്തനം വിവരിക്കുക.

Answer any 7 questions from 20 to 28. Each carries 3 scores.


(7 × 3 = 21)

20. Fill in the blanks :

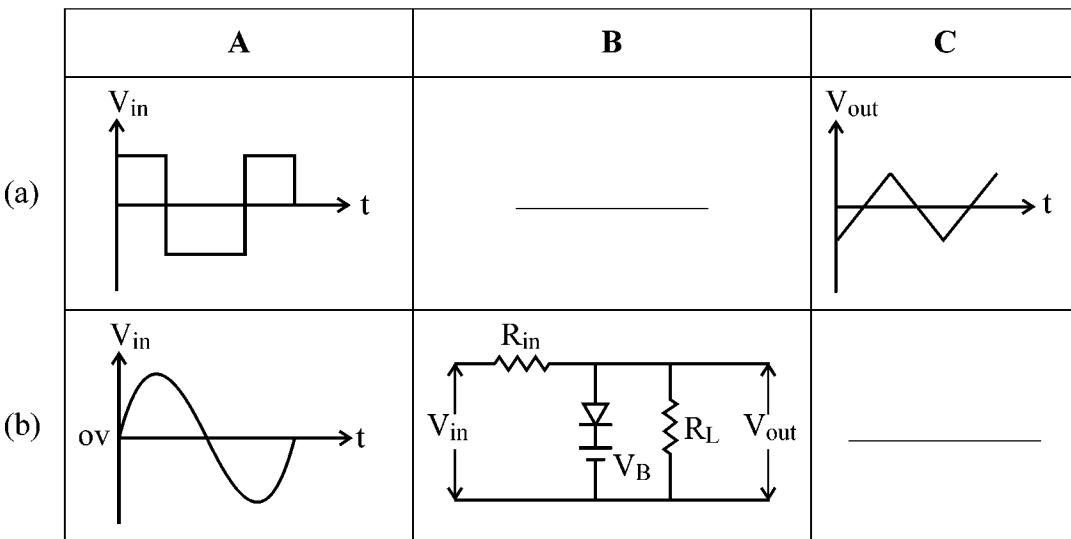

21. Write different steps involved in IC fabrication technology.

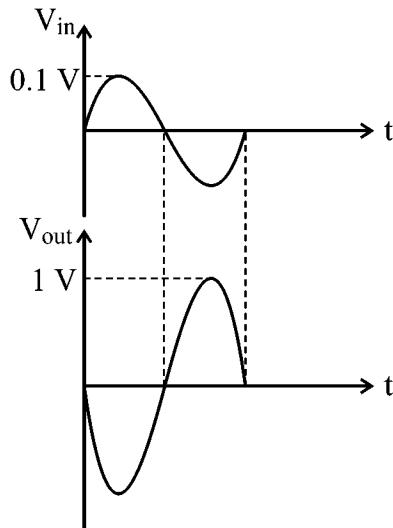22. Input output waveforms of an amplifier circuit is given below. Draw the circuit to obtain the same. Calculate the gain.



23. (a) _____ is example of op-amp IC. (1)


- (b) Write the characteristics of an ideal op-amp. (2)

20 മുതൽ 28 വരെ ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും 7 എണ്ണത്തിന് ഉത്തരമെഴുതുക.

3 സ്നേഹ വിതാം.


(7 × 3 = 21)

20. വിട്ടപോയത് പുതിപ്പിക്കുക :

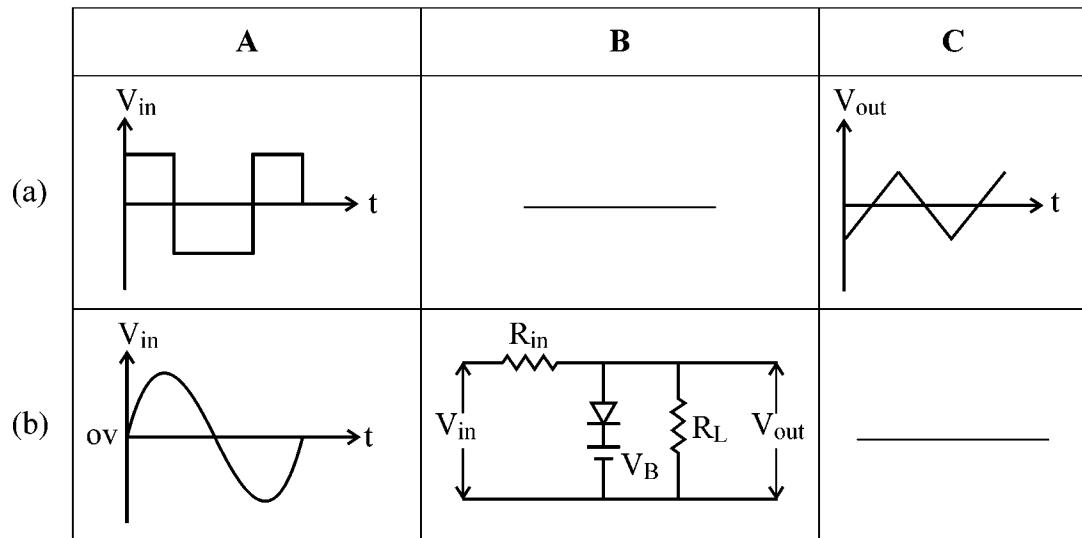

21. IC fabrication technology യുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ എഴുതുക.

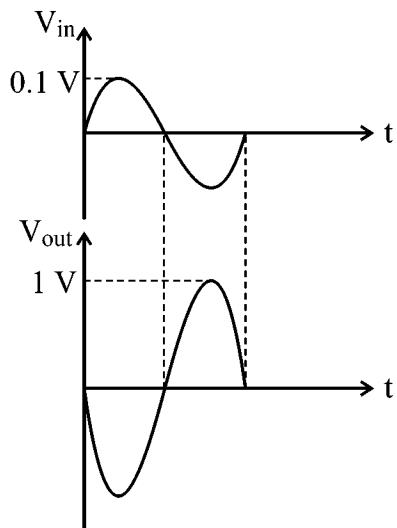22. ഒരു amplifier സർക്കൂട്ടിന്റെ ഇൻപുട്ട് ഓട്ടപുട്ട് waveform താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അവ ലഭ്യമാക്കാൻ വേണ്ട സർക്കൂട്ട് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക. Gain കണ്ടുപിടിക്കുക.



23. (a) _____ op-amp IC യുടെ ഔദാഹരണമാണ്. (1)

(b) ഒരു ideal op-amp ന്റെ സവിശേഷതകൾ എഴുതുക. (2)

24. (a) Inverter is used to convert _____ to _____. (1)

(b) Draw the block diagram of inverter. (2)

25. List out the advantages of SMPS over linear power supply.

26. Draw the circuit diagram of a 3 bit asynchronous counter that counts from 000 to 111.

27. (a) Write the truth table of a flip-flop whose output toggles when both the inputs are HIGH. (1)

(b) Draw the circuit diagram of the above flip-flop using NAND gates only. (2)

28. (a) What is the basic working principle behind moving coil microphone. (1)

(b) Draw the cross sectional view of a moving coil microphone. (2)

Answer any 3 questions from 29 to 33. Each carries 4 scores. (3 × 4 = 12)

29. (a) Classify filters based on their range of frequencies passed or blocked by it. (2)

(b) Define :


(i) Cut off frequency

(ii) Pass band

(2)

24. (a) _____ എ _____ ആകാൻ inverter ഉപയോഗിക്കുന്നു. (1)
 (b) ഒരു ഇൻവെർട്ടറിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം വരയ്ക്ക. (2)
25. SMPS അല്ലെങ്കിൽ linear power supply എ അപേക്ഷിച്ച് എന്തെല്ലാം മെമ്പകൾ ആണ് ഉള്ളത് ?
26. 000 മുതൽ 111 വരെ എല്ലാവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു 3 bit asynchronous കൗൺടറിന്റെ സർക്കൂട്ട് ഡയഗ്രം വരയ്ക്ക. (1)
27. (a) ഒരു ഇൻവെർട്ടറിലും HIGH ആകുന്നൊരു ഓട്ടപ്പുട് toggles ചെയ്യുന്ന flip-flop എന്റെ truth table എഴുതുക. (1)
 (b) മുകളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന flip-flop എന്റെ സർക്കൂട്ട് ഡയഗ്രം NAND ഗേറ്റുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്ക. (2)
28. (a) ഒരു moving coil microphone എന്റെ പ്രവർത്തനത്തും എന്ത്. (1)
 (b) ഒരു moving coil microphone എന്റെ ഉലടന വരയ്ക്ക. (2)
29. മുതൽ 33 വരെ ചോദ്യങ്ങളിൽ എത്തെങ്കിലും 3 എല്ലാത്തിന് ഉത്തരമെഴുതുക.
 4 സ്റ്റോർ വിതാം. ($3 \times 4 = 12$)
29. (a) ഒക്കു വിഭാഗം ഫ്രീക്വൻസികളെ കടത്തി വിടുകയും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിൽക്കുകളെ തരം തിരിക്കുക. (2)
 (b) നിർവ്വചിക്കുക :
 (i) Cut off frequency
 (ii) Pass band (2)

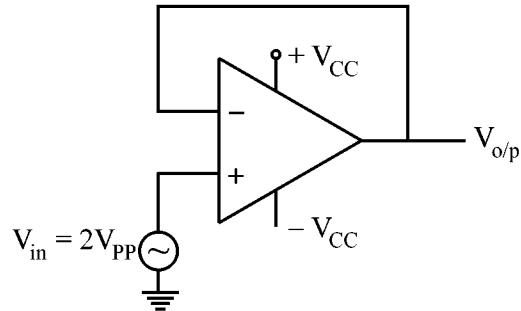30. (a) Identify the given circuit. (1)
(b) Draw the input output waveform. (2)
(c) Write one application of the given circuit. (1)




31. (a) What do you mean by modulus of a counter ? (1)
(b) Draw the circuit diagram of a counter that counts from 0 to 9. (3)
32. (a) In TV picture is _____ modulated and sound is _____ modulated. (1)
(b) Draw the block diagram of TV receiver. (3)
33. (a) SIM stands for _____. (1)
(b) Explain the working of mobile communication with the help of block diagram. (3)

30. (a) തന്നിൻകുന്ന സർക്കൂട്ടിനെ തിരിച്ചറിയുക. (1)

(b) ഇൻപുട്ട് ഓട്ട്‌പുട്ട് waveform വരയ്ക്ക. (2)

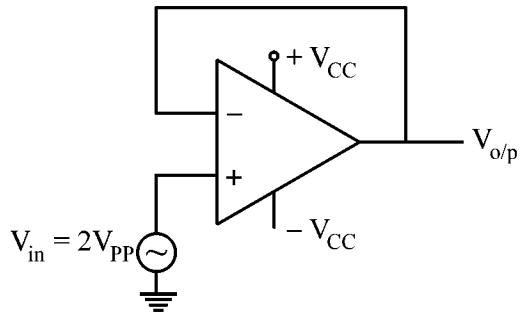(c) ഈ സർക്കൂട്ടിന്റെ ഒരു ഉപയോഗം എഴുതുക. (1)



31. (a) ഒരു counter ന്റെ modulus എന്നാൽ എന്ത്? (1)

(b) 0 മുതൽ 9 വരെ എണ്ണവാൻ ഒരു കൗണ്ടർ സർക്കൂട്ടിന്റെ ഡയഗ്രാഫുക. (3)

32. (a) ടി വി യിൽ പിക്ചർ _____ മോഡ്യൂലേഷനും ശബ്ദം _____ മോഡ്യൂലേഷനുമാണ് നടത്തുന്നത്. (1)

(b) ഒരു TV റിസിവറിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാഫുക. (3)

33. (a) SIM ന്റെ പൂർണ്ണരൂപം _____. (1)

(b) ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാഫിന്റെ സഹായത്തോടെ mobile communication ന്റെ പ്രവർത്തനം വിവരിക്കുക. (3)

