

Reg. No. :

Name :

S-2231

**SECOND YEAR HIGHER SECONDARY
SAY / IMPROVEMENT EXAMINATION, JUNE – 2023**

Part – III

Time : 2 Hours

ELECTRONICS

Cool-off time : 15 Minutes

Maximum : 60 Scores

General Instructions to Candidates :

- There is a ‘Cool-off time’ of 15 minutes in addition to the writing time.
- Use the ‘Cool-off time’ to get familiar with questions and to plan your answers.
- Read questions carefully before answering.
- Read the instructions carefully.
- Calculations, figures and graphs should be shown in the answer sheet itself.
- Malayalam version of the questions is also provided.
- Give equations wherever necessary.
- Electronic devices except non-programmable calculators are not allowed in the Examination Hall.

விதிவாரத்திக்கூறு பொதுக்கீழேசெனல் :

- நிர்த்தியில் உள்ள முடிவுகளைப் போட்டு 15 மினிட் ‘கூஸ் ஓப் கெங்’ உண்டாயிற்கிறோம்.
- ‘கூஸ் ஓப் கெங்’ சோடியைச் சுடிப்பதற்காகும் உத்தரவைச் சொல்ல வேண்டும் உபயோகிக்கிறோம்.
- உத்தரவைச் சொல்ல வேண்டும் முடிவுகளைப் போட்டு குலைபுற்று வாயிக்கொள்ள வேண்டும்.
- நிர்வேஶவைச் சொல்ல வேண்டும் முடிவுகளைப் போட்டு குலைபுற்று வாயிக்கொள்ள வேண்டும்.
- கணக்கீர்ணம் கூட்டுறவுகள், பிழைகள், ஸாப்டுக்கீர்ண, எண்ணிக்கீர்ண போன்ற உண்டாயிற்கொள்ள வேண்டும்.
- சோடியைச் சொல்ல வேண்டும் நீண்டிடங்கள்.
- அவசியமாக உத்தரவைச் சொல்ல வேண்டும் முடிவுகளைப் போட்டு கொடுக்கொள்ள வேண்டும்.
- போடுகிற உத்தரவைப் போட்டு கொடுக்கொள்ள வேண்டும் போன்ற உத்தரவைப் போட்டு கொடுக்கொள்ள வேண்டும்.



Answer all questions from 1 to 9. Each carries 1 score.

$$(9 \times 1 = 9)$$

1 മുതൽ 9 വരെയുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരമെഴുതുക. 1 സ്നേഹ വിതം.

$$(9 \times 1 = 9)$$

Answer any 7 questions from 10 to 20. Each carries 2 scores.

($7 \times 2 = 14$)

10. Draw the connection diagram of 7805 IC voltage regulator.
11. Draw the circuit diagram of a negative clipper.
12. Draw the symbol and truth table of a 'D' flip-flop.
13. Draw the frequency spectrum of AM signal (Amplitude Modulated Signal).
14. What do you mean by the term critical frequency in sky wave propagation ?
15. State sampling theorem in Data Communication.
16. Mention the two conditions for occurring total internal reflection.
17. Explain interlaced scanning in television system.
18. Draw the structure of bus topology in Computer Networking.
19. Distinguish between Primary and Secondary memories of a computer.
20. Explain the concept of frequency re-use in cellular communication.

Answer any 7 questions from 21 to 29. Each carries 3 scores.

($7 \times 3 = 21$)

21. Mention the limitations of ordinary power supply.
22. Mention any three applications of multiplexers.
23. Show how to draw an AM signal waveform from a modulating signal and a carrier signal waveforms.
24. (a) What do you mean by quantisation in connection with the pulse code modulation ? **(2)**
(b) What is the purpose of quantisation ? **(1)**

10 മുതൽ 20 വരെ ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും 7 എണ്ണത്തിന് ഉത്തരമെഴുതുക.

2 സ്നേഹിതാർ.

(7 × 2 = 14)

10. '7805' എന IC വോൾട്ടേജ് റിഡ്യൂലേറ്ററിന്റെ കണക്കൾ ചിത്രം വരയ്ക്ക.
11. ഒരു നൈറ്റ് വൈപ്പിനിന്റെ സെർക്കിട്ട് ചിത്രം വരയ്ക്ക.
12. ഒരു ഡി-ഷ്ടിപ്പ് ഹൈപ്പിന്റെ സിസ്റ്റം, ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്നിവ വരയ്ക്ക.
13. അരംപിറ്റും മോഡ്യൂലേറ്റും സിഗ്നൽിന്റെ (AM സിഗ്നൽ) ഫീക്ചർസി സ്ഥൂക്കിം വരയ്ക്ക.
14. ഒരു വേവ് പ്രോപ്പിഗ്രാഫിനും സംബന്ധിച്ച് ക്രിട്ടിക്കൽ ഫീക്ചർസി എന്നാണെന്ന് വിശദമാക്കുക.
15. ഡാറ്റാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിൽ സാമ്പലിംഗ് തിയറം എന്നാൽ എന്താണ്?
16. ടോട്ടൽ ഇന്റർഭേഡിനിൽ റിഷ്ട്രക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നതിനുള്ള രണ്ട് വ്യവസ്ഥകൾ ഏതെല്ലാം?
17. ടെലിവിഷൻ സംവിധാനത്തിലെ ഇൻറലേസ്യർ സ്കാനിംഗ് എന്ത് എന്ന് വിശദമാക്കുക?
18. കമ്പ്യൂട്ടർ നൈറ്റ് വർക്കിംഗിലെ ബസ് ടോപ്പോളജിയുടെ ഘടന വരയ്ക്ക.
19. കമ്പ്യൂട്ടറിലെ പ്രോഫൈൾ, സെക്കൻഡറി മെമ്മറികൾ വേർത്തിച്ച് വിശദിക്കരിക്കുക.
20. സെല്ലുലാർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിൽ ഫീക്ചർസി റി-യൂസ് എന്നാൽ എന്താണ് എന്ന് വിശദമാക്കുക.

21 മുതൽ 29 വരെ ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും 7 എണ്ണത്തിന് ഉത്തരമെഴുതുക.

3 സ്നേഹിതാർ.

(7 × 3 = 21)

21. ഒരു സാധാരണ പവർ സബ്സ്റ്റിറ്റുടെ പരിശീലനശ്രദ്ധ എന്നല്ലാം?
22. മൾട്ടിപ്ലിക്കറുകളുടെ ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് ഉപയോഗങ്ങൾ ഏഴുതുക.
23. മോഡ്യൂലേറ്ററിംഗ് സിഗ്നൽ, കാരിയർ സിഗ്നൽ വേവ് പ്രോമൂക്കളിൽ നിന്ന് ഒരു AM സിഗ്നൽ വേവ് ഫോം വരച്ചു കാണിക്കുക.
24. (a) പൾസ് കോഡ് മോഡ്യൂലേഷൻ സംബന്ധിച്ച് ക്യാബണഡ്സേഷൻ എന്നാൽ എന്താണ്? (2)
 (b) ക്യാബണഡ്സേഷൻ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? (1)

25. Write any three advantages of optical fiber communication.
26. (a) What are the modulation schemes used for picture and sound transmissions in Indian TV system ? (2)
(b) What is the function of Video detector in television receiver ? (1)
27. Draw the circuit diagram of a positive clamper with all the input and output waveforms.
28. Give two examples each for input, output and memory devices of a computer.
29. Mention any three advantages of Computer Networking.

Answer any 4 questions from 30 to 34. Each carries 4 scores. (4 × 4 = 16)

30. Draw the circuit diagram of a Zener diode voltage regulator and explain how it regulates the output voltage when the input voltage varies.
31. Draw the circuit diagram, ideal frequency response and practical frequency response of a low pass filter.
32. In AM (Amplitude Modulation) the carrier frequency is 100 kHz and the message frequency is 10 kHz. Draw the frequency spectrum of AM-signal and find its bandwidth.
33. (a) Compare the scanning processes in normal scanning and interlaced scanning. (3)
(b) What is the advantage of interlaced scanning over normal scanning ? (1)
34. (a) What do you mean by dispersion in optical fiber cables ? (2)
(b) Inter-symbol interference is a negative result of dispersion. With necessary diagram explain what do you mean by inter-symbol interference ? (2)

25. ഒപ്പ്‌റിക്കൽ ഫെഫബർ കമ്പ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഏതെങ്കിലും മുന്ന്‌മേൻമകൾ സൃച്ചിപ്പിക്കുക.
26. (a) ഇന്ത്യൻ TV സംവിധാനത്തിൽ ചിത്ര-ശബ്ദ സിഗ്നലുകളുടെ പ്രസരണത്തിന് ഏതെല്ലാം മോഡ്യൂലേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? (2)
 (b) TV റിസിവറിൽ വിധിയോ ഡിറക്ടറിന്റെ ധർമ്മം വ്യക്തമാക്കുക. (1)
27. ഇൻപുട്ട്, ഓട്ട് പുട്ട് വേവ്‌ഫോമുകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്ലാംപറിഞ്ച് സെർക്കിട്ട്‌ചിത്രം വരുത്തുക.
28. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഇൻപുട്ട്, ഓട്ട്‌പുട്ട്, മെമ്മറി ഉപകരണങ്ങൾക്ക് രണ്ടു വീതം ഉദാഹരണങ്ങൾ എഴുതുക.
29. കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്‌വർക്കിംഗിന്റെ ഏതെങ്കിലും മുന്ന്‌മേൻമകൾ സൃച്ചിപ്പിക്കുക.
- 30 മുതൽ 34 വരെ ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും 4 എണ്ണത്തിന് ഉത്തരമെഴുതുക.
 4 സ്റ്റോർ വീതം. (4 × 4 = 16)**
30. ഒരു സെനർ ഡയോഡ് വോൾട്ടേജ് റെജ്യൂലേററിന്റെ സെർക്കിട്ട് ചിത്രം വരച്ച് അത് എങ്തിനെയാണ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് മാറുന്നതിന് വിരുദ്ധമായി ഓട്ട്‌പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വ്യത്യാസപ്പെടാതെ സുക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് വിശദമാക്കുക.
31. ഒരു ലോ-പാസ് ഫിൽറ്റർ സെർക്കിട്ടിന്റെ ഫൈലിൽ ഫീക്യൂൺസി റിസ്പോൺസ്, പ്രായോഗിക ഫീക്യൂൺസി റിസ്പോൺസ്, സെർക്കിട്ട് ചിത്രം (LPF എന്ന്) എന്നിവ വരുത്തുക.
32. ആംപ്ലിറ്റൂഡ് മോഡ്യൂലേഷൻിൽ (AM) കാരിയർ ഫീക്യൂൺസി 100 kHz, മെസ്സേജ് ഫീക്യൂൺസി 10 kHz എന്നിങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ AM സിഗ്നലിന്റെ ഫീക്യൂൺസി സ്ഥൂക്രിം വരച്ച് അതിന്റെ ബാൻഡ്‌വിയർത്ത് കണക്കാക്കുക.
33. (a) സാധാരണ സ്കാൻിംഗ് ഇൻ്റർലോസണ്ഡ് സ്കാൻിംഗ് താരതമ്യപ്പെടുത്തുക. (3)
 (b) സാധാരണ സ്കാൻിംഗിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇൻ്റർലോസണ്ഡ് സ്കാൻിംഗിന്റെ മേൽമെം എന്ത്? (1)
34. (a) ഒപ്പ്‌റിക്കൽ ഫെഫബർ കോബിള്കളിലെ ഡിസ്പേഷൻ എന്നാൽ എന്താണ്? (2)
 (b) ഡിസ്പേഷൻ പ്രധാന നൃത്യയാണ് ഇൻ്റർ-സിനുൽ ഇൻ്റർപ്പിറിസ് ചിത്രങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ഇൻ്റർസിനുൽ ഇൻ്റർപ്പിറിസ് എന്ന് എന്ന് വിശദമാക്കുക. (2)

